 




浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY



数字逻辑设计

# 逻辑与计算机设计基础实验 与课程设计

## 实验七

### 同步时序电路典型设计

施青松

Asso. Prof. Shi Qingsong

College of Computer Science and Technology, Zhejiang University

[zjsqs@zju.edu.cn](mailto:zjsqs@zju.edu.cn)

# Course Outline



# 实验目的



1. 掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法;
2. 掌握有限状态机描述与电路实现方法;
3. 掌握时序电路的状态图、状态方程和触发器激励函数;
4. 掌握用FPGA实现有限状态机设计、仿真与调试。



# 实验环境

## □ 实验设备


1. 计算机(Intel Core i5以上, 4GB内存以上)系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(SWORD4.0)
3. Xilinx ISE14.7及以上开发工具

## □ 材料

无



# 计算机软硬件课程贯通教学实验系统

 

## 贯通教学实验平台主要参数

### ▼ 核心芯片

Xilinx Kintex™-7系列的XC7K325资源:

162,240个, Slice: 25350, 片内存储: 11.7Mb

### ▼ 存储体系 支持32位存储层次体系结构

6MB SRAM静态存储器: 支持32Data, 16位TAG

512M BDDR3动态存储: 支持32Data

32MB NOR Flash存储: 支持32位Data

### ▼ 基本接口 支持微机原理、SOC或微处理器简单应用

4×5+1矩阵按键、16位滑动开关、16位LED、8位七段数码管

### ▼ 标准接口 支持基本计算机系统实现


12位VGA接口 (RGB656)、USB-HID (键盘)

### ▼ 通讯接口 支持数据传输、调试和网络

UART接口、10M/100M/1000M以太网、SFP光纤接口

### ▼ 扩展接口 支持外存、多媒体和个性化设备

MicroSD(TF)、PMOD、HDMI、Arduino

 

# Course Outline





# 实验任务



1. 用原理图设计基于状态方程描述的4位二进制同步计数器;
2. 用HDL 行为描述设计32位同步二进制双向计数器;
3. 集成到实验环境(混合 计算器, Calculation)。



# Course Outline







# 4位同步二进制计数器状态表

## ◎ 状态变化条件

- ☞ 计数触发
- ☞ 无外部输入

## ◎ 输入激励

- ☞ 满足次态的输入要求
- ☞ 输入方程

## ◎ 状态分配

- ☞ 计数值决定

## ◎ 触发器选择

- ☞ D触发器
- ☞ 4个


	当前状态 (现态)				下一状态 (次态)				触发器激励 (输入)			
	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$Q_A^{n+1}$	$Q_B^{n+1}$	$Q_C^{n+1}$	$Q_D^{n+1}$	$D_A$	$D_B$	$D_C$	$D_D$
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

# 4位同步二进制计数器状态方程 $Q_A^{n+1}$



	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$Q_A^{n+1}$	$Q_B^{n+1}$	$Q_C^{n+1}$	$Q_D^{n+1}$
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

 
根据状态真值表可写出触发器A的输出函数(状态方程)  $Q_A^{n+1}$  的卡诺图和化简结果



# 4位同步二进制计数器状态方程 $Q_B^{n+1}$



	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$Q_A^{n+1}$	$Q_B^{n+1}$	$Q_C^{n+1}$	$Q_D^{n+1}$
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

 


$$Q_B^{n+1} = \overline{Q_B}Q_A + Q_B\overline{Q_A}$$

$$= Q_A \oplus \overline{Q_B}$$

# 4位同步二进制计数器状态方程 $Q_C^{n+1}$



	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$Q_A^{n+1}$	$Q_B^{n+1}$	$Q_C^{n+1}$	$Q_D^{n+1}$
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

 


$$Q_C^{n+1} = \overline{Q_A}Q_C + \overline{Q_B}Q_C + Q_AQ_B\overline{Q_C}$$

$$= (\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}$$







# 4位二进制同步计数器设计原理: $D_D$

	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$Q_A^{n+1}$	$Q_B^{n+1}$	$Q_C^{n+1}$	$Q_D^{n+1}$
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

 
    
$$\begin{aligned} Q_D^{n+1} &= \overline{Q_A} Q_D + \overline{Q_B} Q_D + \overline{Q_C} Q_D + Q_A Q_B Q_C \overline{Q_D} \\ &= (\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D} \end{aligned}$$





# 激励函数(触发器输入方程)

◎ 同步时序电路采用D触发器实现，可以求出激励函数为：

☞ 根据D触发器特征方程： $Q_{n+1} = D_n$  只有一个触发器的时序电路状态方程

$$D_A = \overline{Q_A}$$

$$D_B = \overline{Q_A}Q_B + Q_A\overline{Q_B} = \overline{Q_A \oplus Q_B}$$

$$D_C = \overline{Q_A}Q_C + \overline{Q_B}Q_C + Q_AQ_B\overline{Q_C} = \overline{(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}}$$

$$D_D = \overline{Q_A}Q_D + \overline{Q_B}Q_D + \overline{Q_C}Q_D + Q_AQ_BQ_C\overline{Q_D} = \overline{(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}}$$

☞ 增加一个4位进位输出 $R_C$

$$R_C = \overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C} + \overline{Q_D}$$



## Ⓔ 根据触发器输入方程

## Ⓔ 根据电路结构写描述

## 与电路图一一对应

## 描述方法

- 可用原理图直接描述
- 也可以用HDL描述



# 模块结构描述

## ◎ 结构描述：与逻辑电路结构对应的描述

☞ 利用模块调用描述系统或部件

- 1) 调用内置门原语(在门级结构描述);
- 2) 调用开关级原语(在晶体管开关级结构描述);
- 3) 调用用户定义 (UDP) 的原语(在门级结构描述);
- 4) 模块实例 (创建层次结构结构描述)。

☞ 与原理图对应的描述，加深时序电路的感性认识

## ◎ 实验中需要使用的主要门级单元模块(原语)

☞ 非门:

名称: INV      接口: I, O

示例: INV      NotA (.I(a), .O(na));

☞ 二输入或非门:

名称: NOR2      接口: I0, I1, O

示例: NOR2      G1 (.I0(a), .I1(b), .O(na\_b));



# 本实验使用到的原语汇总表

逻辑门	名称	接口	示例
非门	<b>INV</b>	<b>I,O</b>	<b>INV</b> NotA ( <b>.I(a)</b> , <b>.O(na)</b> );
二输入或非门	<b>NOR2</b>	<b>I0,I1,O</b>	<b>NOR2</b> G1( <b>.I0(a)</b> , <b>.I1(b)</b> , <b>.O(c)</b> );
三输入或非门	<b>NOR3</b>	<b>I0,I1,I2,O</b>	
四输入或非门	<b>NOR4</b>	<b>I0,I1,I2,I3,O</b>	
二输入异或非门	<b>XNOR2</b>	<b>I0,I1,O</b>	<b>XNOR2</b> G1( <b>.I0(a)</b> , <b>.I1(b)</b> , <b>.O(c)</b> );
二输入与门	<b>AND2</b>	<b>I0,I1,O</b>	
二输入或门	<b>OR2</b>	<b>I0,I1,O</b>	
二输入与非门	<b>NAND2</b>	<b>I0,I1,O</b>	
<b>D</b> 触发器	<b>FD</b>	<b>C</b> ,clock <b>D</b> ,data in <b>Q</b> dataout	<b>FD</b> FFDA ( <b>.C(clk)</b> , <b>.D(Da)</b> , <b>.Q(Qa)</b> ); <b>defparam</b> FFDA.INIT = 1'b0; // 定义 <b>D</b> 触发器的初值为0

# 4位同步计数器结构化描述：原语描述



```
module counter_4bit(clk, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
.....          //端口及变量定义
FD             FFDA (.C(clk),.D(Da),.Q(Qa)),
                FFDB (.C(clk),.D(Db),.Q(Qb)),          也可调用实验九设计的D触发器
                FFDC (.C(clk),.D(Dc),.Q(Qc)),
                FFDD (.C(clk),.D(Dd),.Q(Qd));

defparam FFDA.INIT = 1'b0;          // define initial value of the D type Flip-Flop
defparam FFDB.INIT = 1'b0;
defparam FFDC.INIT = 1'b0;
defparam FFDD.INIT = 1'b0;
INV          GQa (.I(Qa), .O(nQa)),          //4个非门, FD实例没有反向输出端
              GQb (.I(Qb), .O(nQb)),
              GQc (.I(Qc), .O(nQc)),
              GQd (.I(Qd), .O(nQd));

assign Da = nQa;          //赋值描述

XNOR2        ODb (.I0(Qa), .I1(nQb), .O(Db)),          //2输入异或非
              ODc (.I0(Nor_nQa_nQb), .I1(nQc), .O(Dc)),
              ODD (.I0(Nor_nQa_nQb_nQc), .I1(nQd), .O(Dd));

NOR4         ORc (.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .I3(nQd), .O(Rc));          //4输入或非门
NOR2         G1 (.I0(nQa), .I1(nQb), .O(Nor_nQa_nQb));          //2输入或非门
NOR3         G2(.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .O(Nor_nQa_nQb_nQc));
endmodule
```

# 4位同步计数器结构化描述：门级描述



行为化结构描述

```
module counter_4bit(clk, rst, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
.....           //端口定义
wire Da, Db, Dc, Dd, nQa, nQb, nQc, nQd, Rc;
reg  Qa, Qb, Qc, Qd;

assign Da = nQa;
assign Db = ~(nQa^nQb);
assign Dc = ~( (~nQa | nQb) ^ nQc);
assign Dd = ~( (~nQa | nQb | nQc) ^ nQd);
assign Rc = ~(nQa | nQb | nQc | nQd);

always @ (posedge clk)
    if (rst) { Qa,Qb,Qc,Qd} <= 4'b0000;           //同步清零
    else begin
        Qa <= Da;
        Qb <= Db;
        Qc <= Dc;
        Qd <= Dd;
    end
endmodule
```



# 四位同步二进制双向计数器激励方程

## ◎ 激励函数与结构化行为描述

- ☞ 行为描述简单
- ☞ 结构化有利于学习

$S = 1$ 时，正向计数，各触发器逻辑表达式同前面  
 $S = 0$ 时，反向计数，各触发器逻辑表达式如下式

```
module counter_4rev (clk, rst, s, cnt, Rc);
.....           //端口定义
wire Da, Db, Dc, Dd, nQa, nQb, nQc, nQc, Rc;
reg Qd , Qc, Qb, Qa;
```

```
assign Da = ? ;
assign Db = ? ;
assign Dc = ? ;
assign Dd = ? ;
assign Rc = ? ;
```

```
assign cnt = {Qd , Qc, Qb, Qa};
```

```
always @ (posedge clk)
    if (rst) cnt <= 4'b0000; //同步清零
    else {Qd, Qc, Qb, Qa} <=
        {Dd, Dc, Db, Da};
```

```
endmodule
```

根据理论课自行完成分析过程

$$D_A = \overline{Q_A}$$

$$D_B = \overline{S}(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) = \overline{S} \oplus \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}$$

$$\begin{aligned} D_C &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] \\ &= [\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C} \\ &= [\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_D &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] \\ &= [\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D} \\ &= [\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D} \end{aligned}$$

$$R = \overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D} + S \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D}$$

# 32位同步二进制可逆计数器：行为描述



## ◎ 同步二进制可逆计数器行为描述

```
module counter_32bit_rev(input wire clk, s,  
                        output reg [31:0] cnt,    //32位计数器  
                        output wire Rc);
```

// (~|cnt): 先对cnt的每一位进行“或”运算,再对结果取非。即cnt[31:0]=0时: (~|cnt)=1

// 反向计数, cnt=全0时借位: 条件(~s & (~|cnt)) ==1, 需s=0, cnt[3:0]=0。

// 正向计数, cnt=全1时进位: 条件( s & (&cnt)) ==1, 需s=1, cnt[3:0]=F...

```
    assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt)); //进位或借位时
```

```
    always @ (posedge clk) begin
```

```
        if(s) cnt <= cnt + 1; //s==1时, 正向计数
```

```
        else cnt <= cnt - 1; //s==0时, 反向计数
```

```
    end
```

```
endmodule
```

行为描述简单抽象:

不利于逻辑电路原理学习

实际设计中常采用行为描述



# Course Outline





# 设计工程一：FSM

## ◎ 设计实现4位计数器

- ㊦ 用状态机分析实现
- ㊦ 状态存储选用D触发器
- ㊦ 通过求解D触发器**激励方程**设计计数器时序逻辑电路

## ◎ 设计实现32位二进制双向计数器

- ㊦ 增加计数器初始化功能
- ㊦ 初值用输入模块Ai，初值加载控制信号为Load

## ◎ 将上述二个计数模块集成到实验八的顶层模块

- ㊦ 修改实验八顶层模块为：Top\_FSM
- ㊦ 其余功能不变，新增功能：
  - ◎ 4位计数显示用LED(Sword/Arduino)
  - ◎ 32位双向计数器显示用通道3

# 设计要点

## ◎ 新建工程：FSM

☞ FSM=Finite state machine



## ◎ 设计4位计数器

☞ 用原理图输入实现

☞ 选用D触发器实例：FD

⊙ **注意：**FD没有反向输出Qn

⊙ 也可用实验九的MB\_DFF

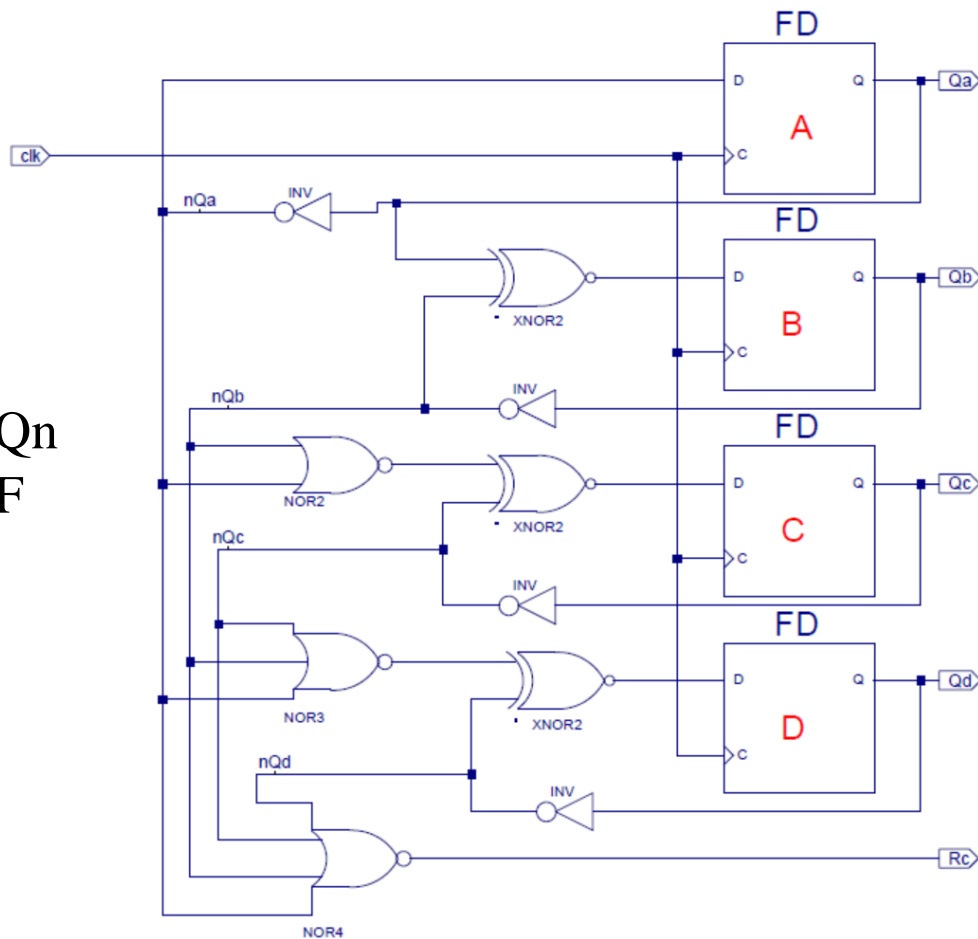 

参考激励方程画逻辑图

# 4位同步二进制计数器激励与仿真

```
module counter_4bit_Test;
```

```
.....
```

```
initial begin
```

```
// Initialize Inputs
```

```
clk = 0;
```


```
[ forever #50 clk <= ~clk;
```

```
end
```

```
endmodule
```

//初始

仿真时钟也可以这样获得

 

## ◎ 学习Veri代码描述

☞ 打开View HDL Functional Model分析学习模块的代码描述



# 四位同步二进制计数器测试

## ◎ 输入时钟用1秒脉冲信号:

⌚ 用通用分频输出: `clkdiv[26]`

⌚ 也可以设计1秒时钟辅助模块: `clk_1s`

## ◎ 仿真通过后封装逻辑符号: **Counter\_4bit**

## ◎ 辅助模块: 1秒定时器模块

⌚ 输入100MHz的时钟信号

⌚ 输出周期为1秒的时钟信号


⌚ 用于计数器测试

## ◎ 顶层模块采用**Top-FSM**

⌚ 采用实验八工程2的顶层模块

## ◎ **I/O引脚分配**

⌚ `LED[6:2]=Rc_4,Qd,Qc,Qb,Qa`

 

## ◎设计32位同步双向计数器

☞ 用行为描述实现: counter\_32\_rev.v


☞ 双向控制信号: s

☞ 增加计数器初始化功能

⊙ 初值Pdata[31:0]=输入模块Ai,

⊙ 初值加载控制信号为Load

☞ 参考描述

 

```

21 module counter_32bit_rev(input clk,           //时钟
22                          input s,             //计数方向
23                          input Load,          //计数初值加载控制
24                          input [31:0]PData,    //计数初值输入
25                          output reg[31:0]cnt,  //32计数器
26                          output reg Rc        //计数器溢出
27                          );
28
29 // assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));
30 always @(posedge clk) begin
31     if(???) cnt <= ???;
32     else begin
33         if (s) cnt <= cnt + 1;    //s==1时, 正向计数
34         else cnt <= cnt - 1;    //s==0时, 反向计数
35     //计数溢出也可以如下描述
36     if(条件1 |                  //cnt[31: 0]=32'h00000000,则|cnt=1
37        条件2) Rc<=1;            //cnt[31: 0]=32'hfffffff,则&cnt=1) Rc<=1;
38     else Rc<=0;
39     end
40 end
41
42 endmodule

```



# 32位同步二进制计数器激励与仿真

- ◎ 参考32位加法器仿真
- ◎ 仿真通过后封装逻辑符号

? 仿真结果(请设计完成)

## ◎ 学习Veri代码描述

☞ 打开*View HDL Functional Model*分析学习模块的代码描述





# 32位可逆同步计数器测试

## ◎ 输入时钟用1秒脉冲信号:

☞ 辅助模块: clk\_1s

☞ 也可以用通用分频输出: clkdiv[29]

## ◎ 仿真通过后封装逻辑符号: Counter\_32bit\_rev

## ◎ 顶层模块采用Top-FSM

☞ 采用实验八32位加法的顶层模块


## ◎ I/O引脚分配

☞ S: 控制计数方向, push\_out(0)

☞ Load: 并行置入控制, push\_out(1)

❖ PData: 并行输入数据Ai

❖ cnt: 32位计数输出接显示通道data3

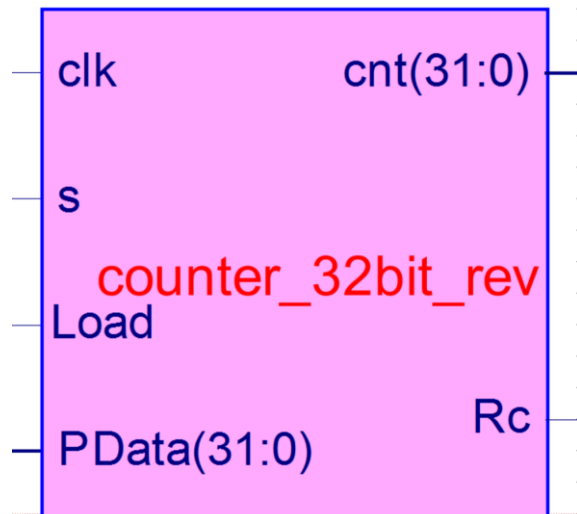

# 辅助模块：1Hz的秒脉冲方波

©100MHz信号通过50,000,000次分频后，得到1Hz的秒脉冲方波，用于计数器的脉冲输入。

```
module counter_1s(clk, clk_1s);  
    input wire clk;  
    output reg clk_1s;  
    reg [31:0] cnt;  
    always @ (posedge clk) begin  
        if (cnt < 50_000_000) begin  
            cnt <= cnt + 1;  
        end else begin  
            cnt <= 0;  
            clk_1s <= ~clk_1s;  
        end  
    end  
endmodule
```



//50M\*(1/100M)S=0.5S

// clk\_1s==1的时间=0.5s  
// clk\_1s==0的时间=0.5s  
//周期T=1S

# 集成混合计算器：计数功能

## ◎ 集成Calculation


☞ 复制实验八的顶层模块，并改名为：Top-FSM.sch

○ 集成：4位计数器命名M9、32位计数器命名M9-1

☞ 接口分配

○ M9：输入clk=Div[26]；输出LED={SW(1),Rc\_4,Qd,Qc,Qb,Qa,N0,Co}

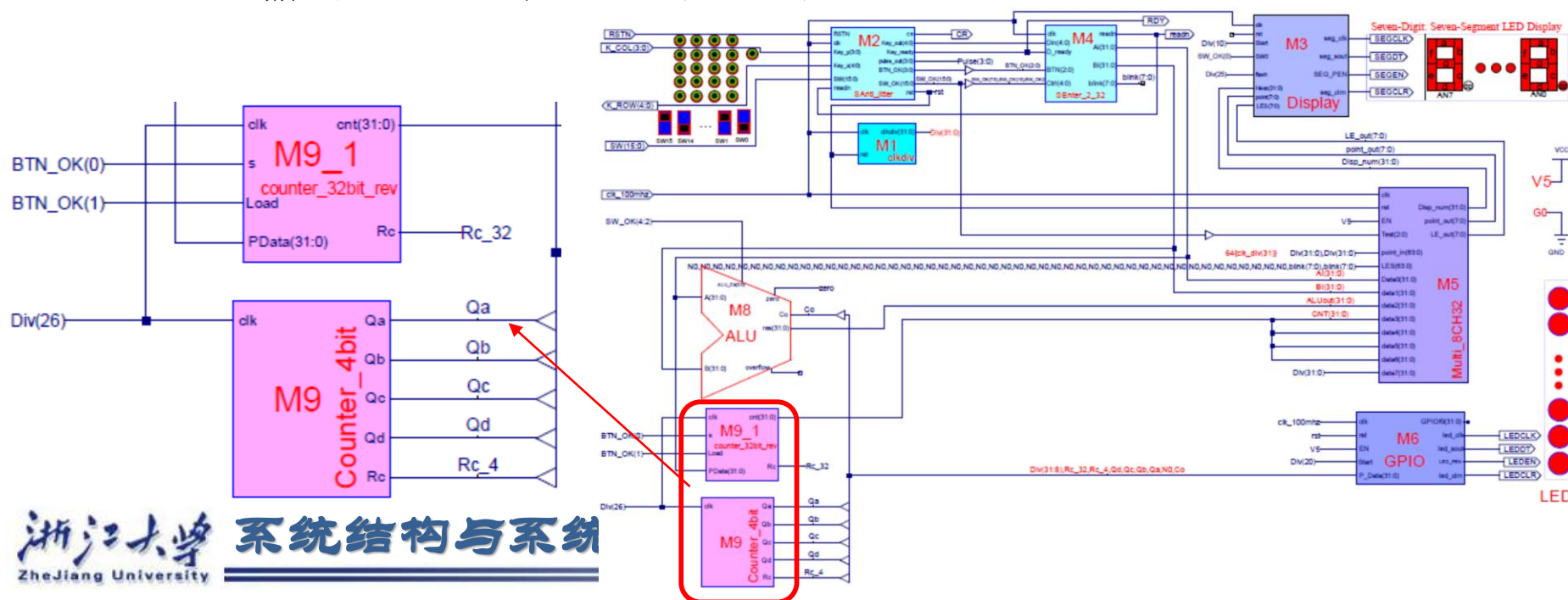○ M9-1：输入clk=Div[26]，s=BTN0，Load=BTN1，Pdata=Ai；  
输出cnt→显示通道3(data3)




# 物理验证
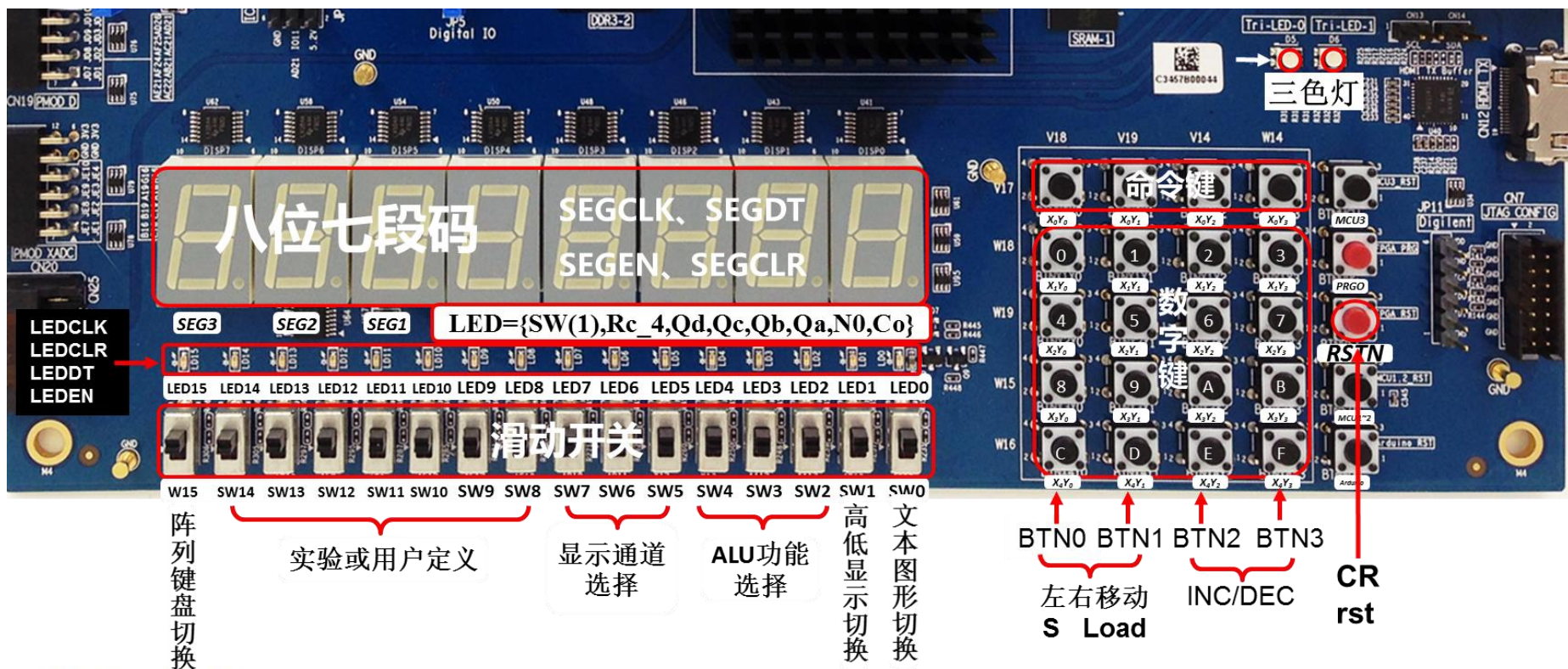
## □ 输入接口物理映射

■ SW[7:5] = 通道选择

= 000: 输入  $A_i$ ; = 001: 修改加数; = 010: ALU输出  
= 011: 32位计数输出







# 输入设备功能定义


开关定义	=0	=1	备注
SW[0]	未用		
SW[1]	32位二进制高16位	32位二进制低16位	
SW[4:2]	ALU功能选择	ALU功能选择	见ALU功能控制
SW[7:5]	通道选择 =000 =001 =010 ..... =111	通道0 通道1 通道2 <b>通道3</b> .....	<b>Ai</b> <b>Bi</b> <b>RES(ALU_Out)</b> <b>Cnt</b>
按键定义	=0	=1	备注
Button[0]		计数方向	S
Button[1]		<b>并行置入控制</b>	<b>Load</b>
Button[2]			
Button[3]			



# ALU及计数器功能控制

ALU功能选择	=0 (XXX)	=1 (功能)	备注
SW[4:2]= ALU_Ctr(2:0)	000	与	SW[4]=0 
	001	或	
	010	加	
	011	自定义	
	100	自定义	
	101	自定义	
	110	减	
	111	Slt	
			SW[4]=1 A<B, A=1, 否则A=0
Button[0]=s	减1计数	加1计数	输入模块是移动
Button[1]=Load	计数	初始化	输入模块是移动

# 实验七的顶层结构

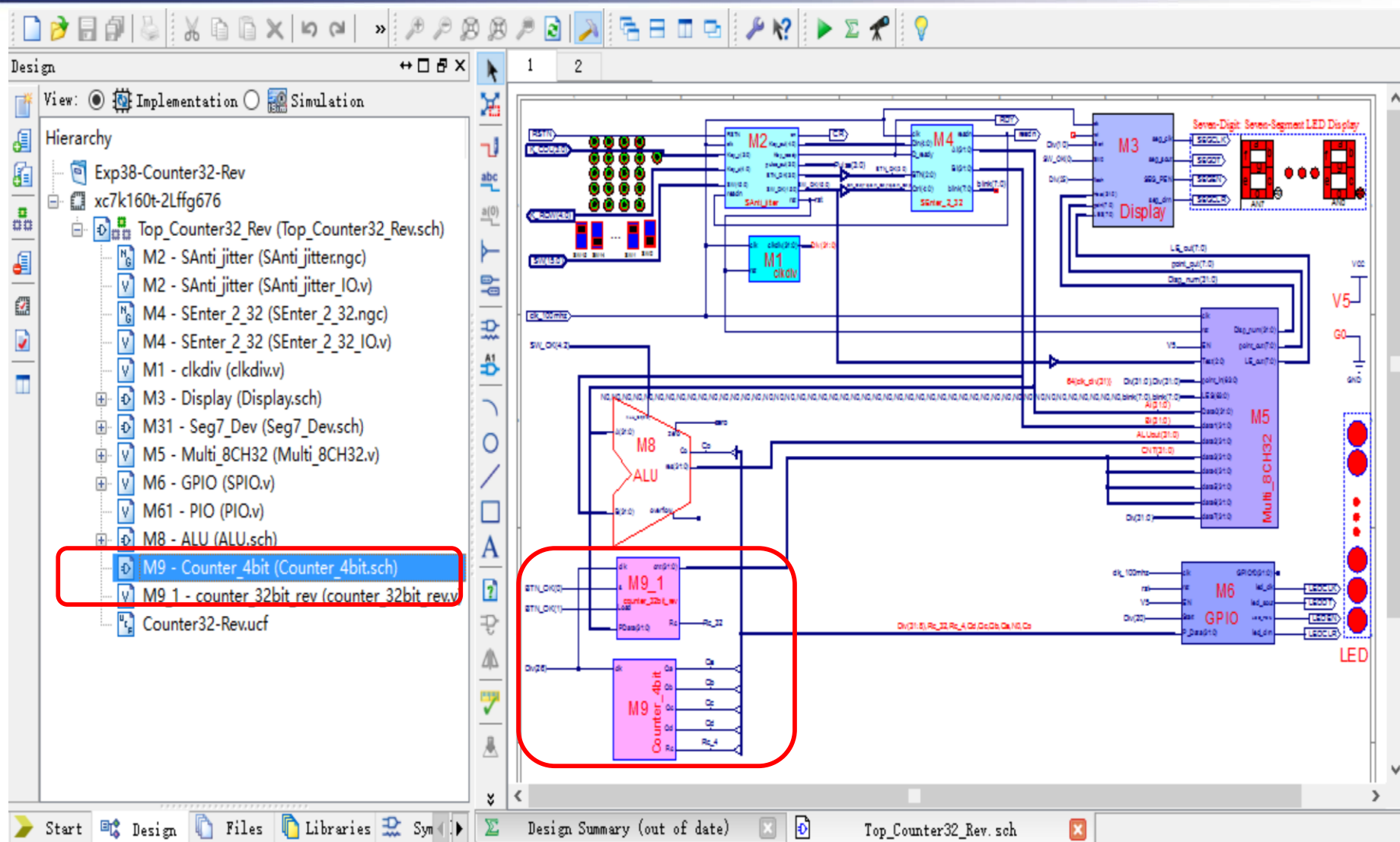





同学们：每次做完实验请整理好实验台，放好  
仪器，理清桌面。

Thank you!

