 




浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



逻辑与计算机设计基础

逻辑与计算机设计基础实验 与课程设计

实验十

计数器/定时器设计与应用

施青松

Asso. Prof. Shi Qingsong

College of Computer Science and Technology, Zhejiang University

zjsqs@zju.edu.cn

Course Outline



实验目的



1. 掌握二进制计数器/定时器的工作原理与设计方法;
2. 掌握用计数器进行分频的概念和方法;
3. 了解计算机中程序计数器（PC）的概念;
4. 了解计算机串行数据传送时波特率的概念。



实验环境


□ 实验设备

1. 计算机(Intel Core i5以上, 4GB内存以上)系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(SWORD4.0)
3. Xilinx ISE14.7及以上开发工具

□ 材料

无

计算机软硬件课程贯通教学实验系统

 

贯通教学实验平台主要参数

▼ 核心芯片

Xilinx Kintex™-7系列的XC7K325资源:

162,240个, Slice: 25350, 片内存储: 11.7Mb

▼ 存储体系 支持32位存储层次体系结构

6MB SRAM静态存储器: 支持32Data, 16位TAG

512M BDDR3动态存储: 支持32Data

32MB NOR Flash存储: 支持32位Data

▼ 基本接口 支持微机原理、SOC或微处理器简单应用

4×5+1矩阵按键、16位滑动开关、16位LED、8位七段数码管

▼ 标准接口 支持基本计算机系统实现


12位VGA接口 (RGB656)、USB-HID (键盘)

▼ 通讯接口 支持数据传输、调试和网络

UART接口、10M/100M/1000M以太网、SFP光纤接口

▼ 扩展接口 支持外存、多媒体和个性化设备

MicroSD(TF)、PMOD、HDMI、Arduino

 

Course Outline



实验任务



1. 设计实现多种进制计数器;
2. 设计定时器带报警功能: **Timer**;
3. 设计实现24小时挂钟模块: **WallClock**;
4. 集成**WallClock**到实验十二的混合计算器中

Course Outline





普适计数器定义


□ 计数器

- 对指定状态进行遍历
- 不一定是满足数制序列
- 不一定循环
 - 饱和计数器：停止在起始或最后状态

□ 模N计数器（Modulo-N counter）

- 计数器的一般形式
- 循环遍历N个固定状态的计数器
- 其N个状态序列可以是任意的
- 当遍历的序列满足二进制计数序列则为二进制计数器

模-6计数器

 

$$Q_A = A \oplus B$$


$$Q_B = C$$

$$Q_C = \overline{B} \overline{C}$$

$$D_A = A \oplus B$$

$$D_B = C$$

$$D_C = \overline{B} \overline{C}$$

 



模-6计数器硬件描述

```
module counter_N(clk, reset, A, B, C);  
    ..... //端口及变量定义  
parameter State_0=3'b000, State_1=3'b001, State_2=3'b010,  
           State_3=3'b100, State_4=3'b101, State_5=3'b110;  
initial  
state<=0;  
    always@(posedge clk, posedge reset) begin  
        if(reset)  
            state<=State_0;  
        else state<=next_state;  
    end  
    assign {A,B,C}=state;  
    always@(state) begin  
        next_state[2] <= state[2]^state[1];  
        next_state[1] <= state[0];  
        next_state[0] <= (!state[1])&&(~state[0]);  
    end  
  
endmodule
```



32位二进制双向计数器

(参考实验十32位同步双向计数器)


- $N=2^{32}$ 时,其遍历序一定是满足加一或减一条件
- 32位双向计数器Verilog HDL代码

```
module counter_32bits(clk, reset, dir, count_out);  
parameter COUNTER=32;  
..... //端口及变量定义  
initial  
count<=0;  
    always@(posedge clk) begin  
        if(!reset)  
            count<=0;  
        else if(dir)  
            count <= count+1;  
            else count <= count-1;  
    end  
    assign count_out = count;  
endmodule
```

分频

(参考实验六)

 - 分频是将某一信号频率按需要降到另一低频率信号
 - 如二分频是将信号频率降低一倍，而信号的占空比保持不变
- 一般分频系数 $N=2^n$
- 一个D触发器构成的二分频





常用芯片：74LS161

◎ 74LS161

$$Co = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 CT_T$$

Ⓔ 常用的四位二进制可预置的同步加法计数器

  

输 入					输 出
\overline{CR}	\overline{LD}	CT_P	CT_T	CP	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
0	×	×	×	×	0 0 0 0
1	0	×	×	↑	$d_3 d_2 d_1 d_0$
1	1	0	1	×	保 持
1	1	×	0	×	保 持
1	1	1	1	↑	计 数


CR: 异步清零, 低有效

LD: 同步置入, 低有效

CT_P , CT_T : 使能, 高有效


Co: 计数进位, $Co = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 CT_T$

74LS161时序图

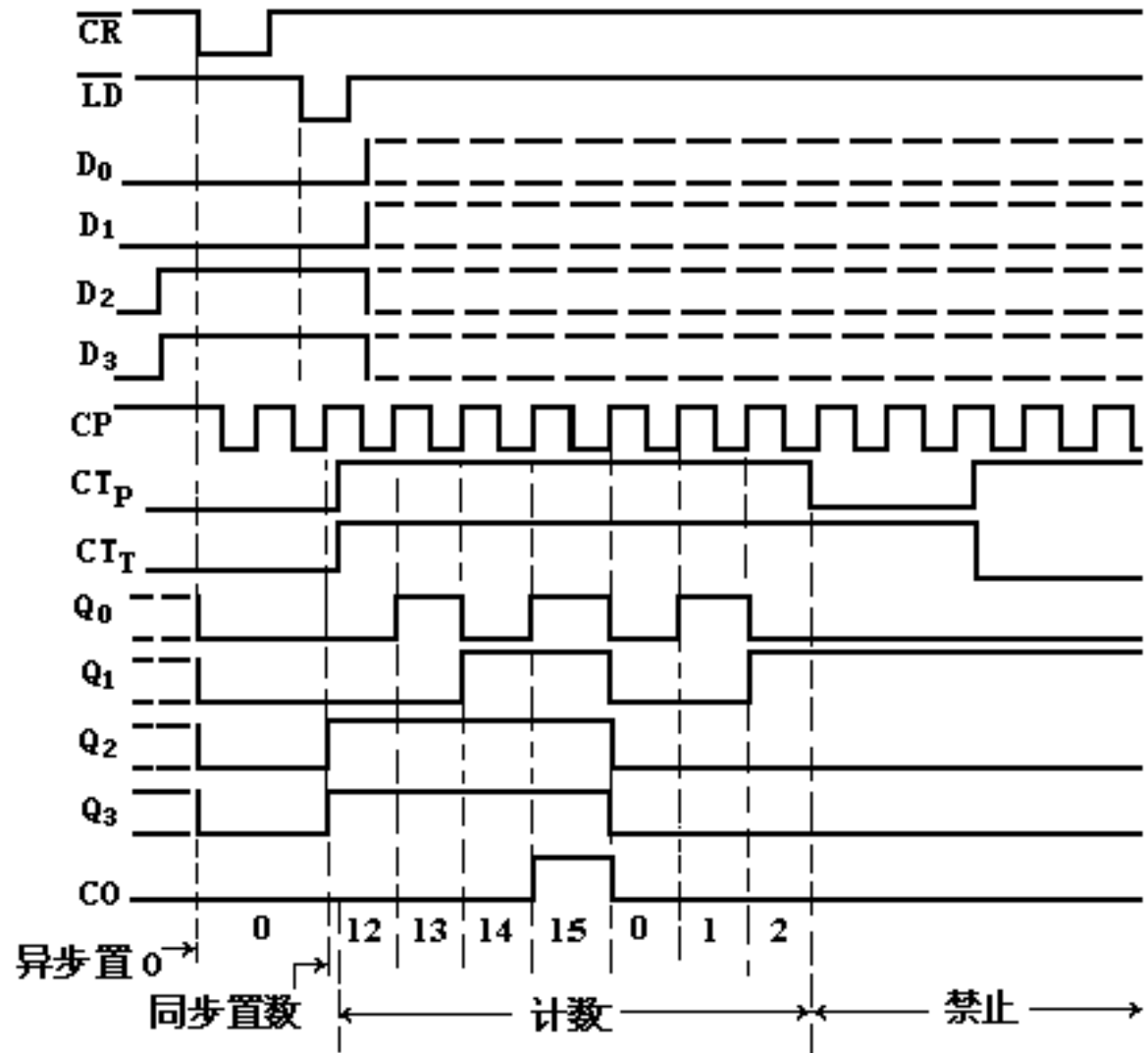


CT74LS161兼容实现


利用74LS164结构。也可用实验十的计数器封装

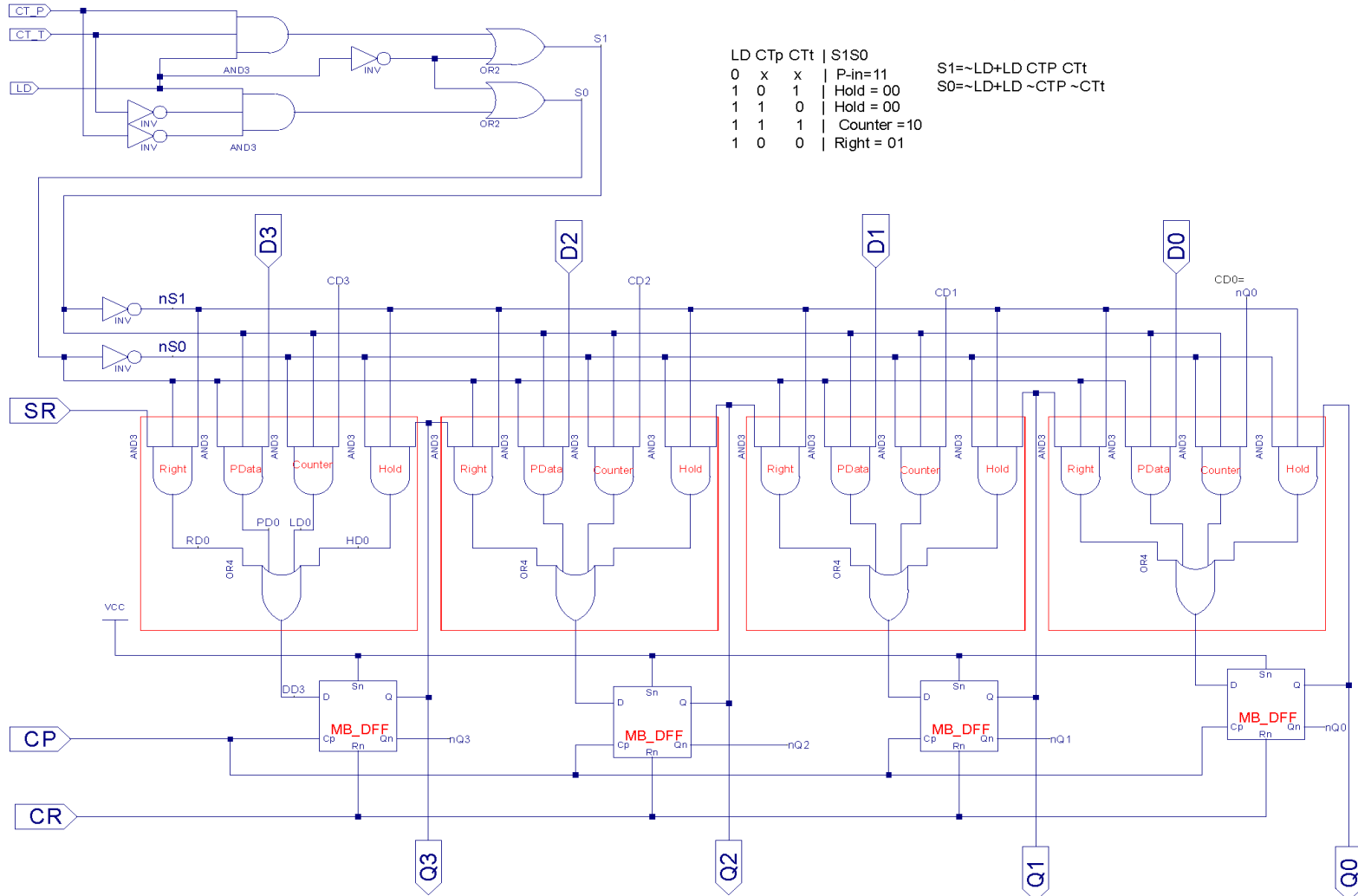

CT74LS161进位

 

封装后的逻辑符号

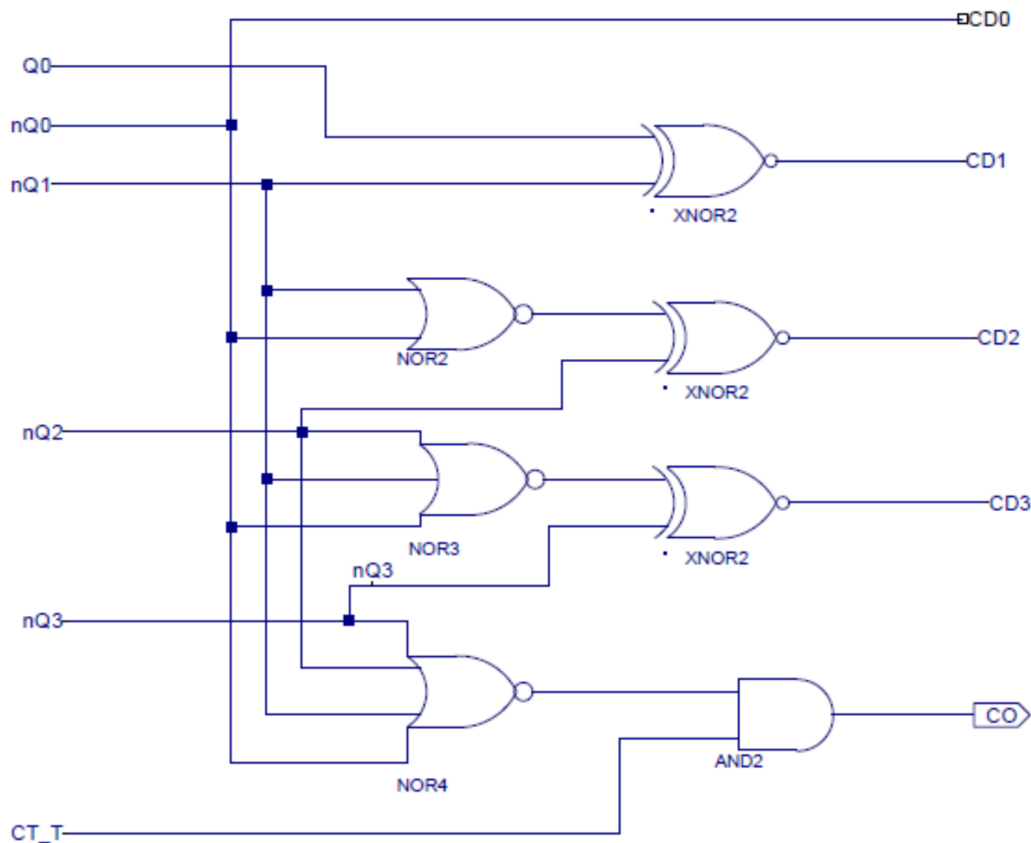


CT74LS161实现十进制计数器

◎ 1位十进制计数器

⌘ 0000→1001

⌘ 1001控制同步置入“0”

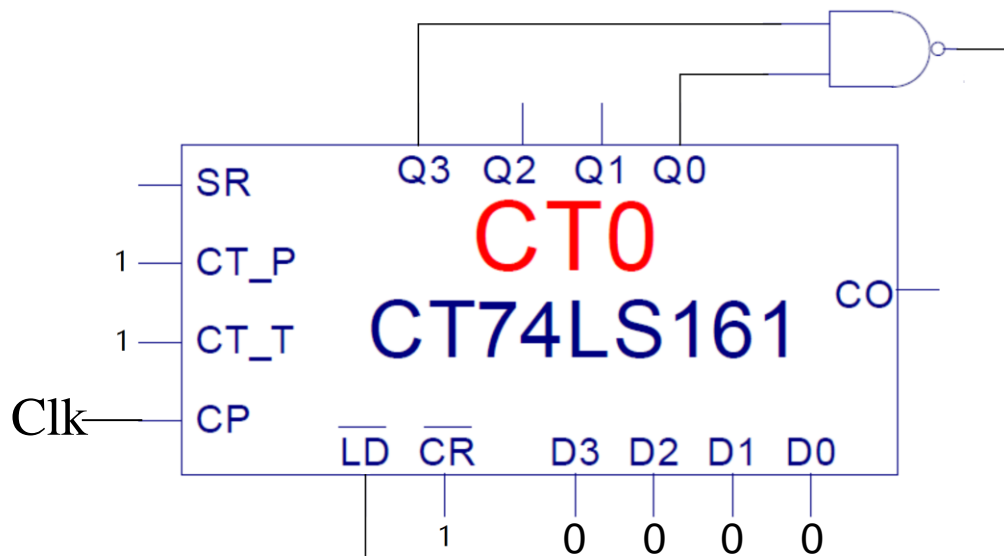

实现 16×16 进制计数器


◎ 2位十六进制计数器

⊕ 低位 $0000 \rightarrow 1111 \rightarrow \text{Co}$ 进位

○ 高位进计数加1


⊕ 同步回零

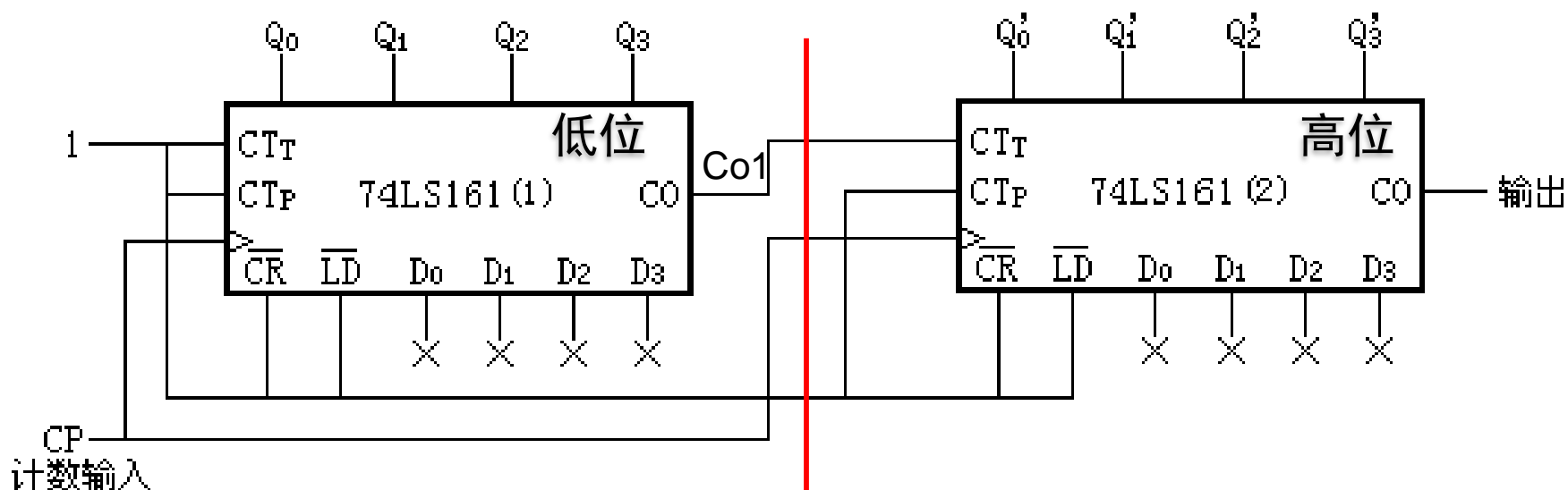○ 高低位同时 $1111_1111 \rightarrow 0000_0000$



50Mz时钟定时毫秒脉冲：逻辑结构

millisecond

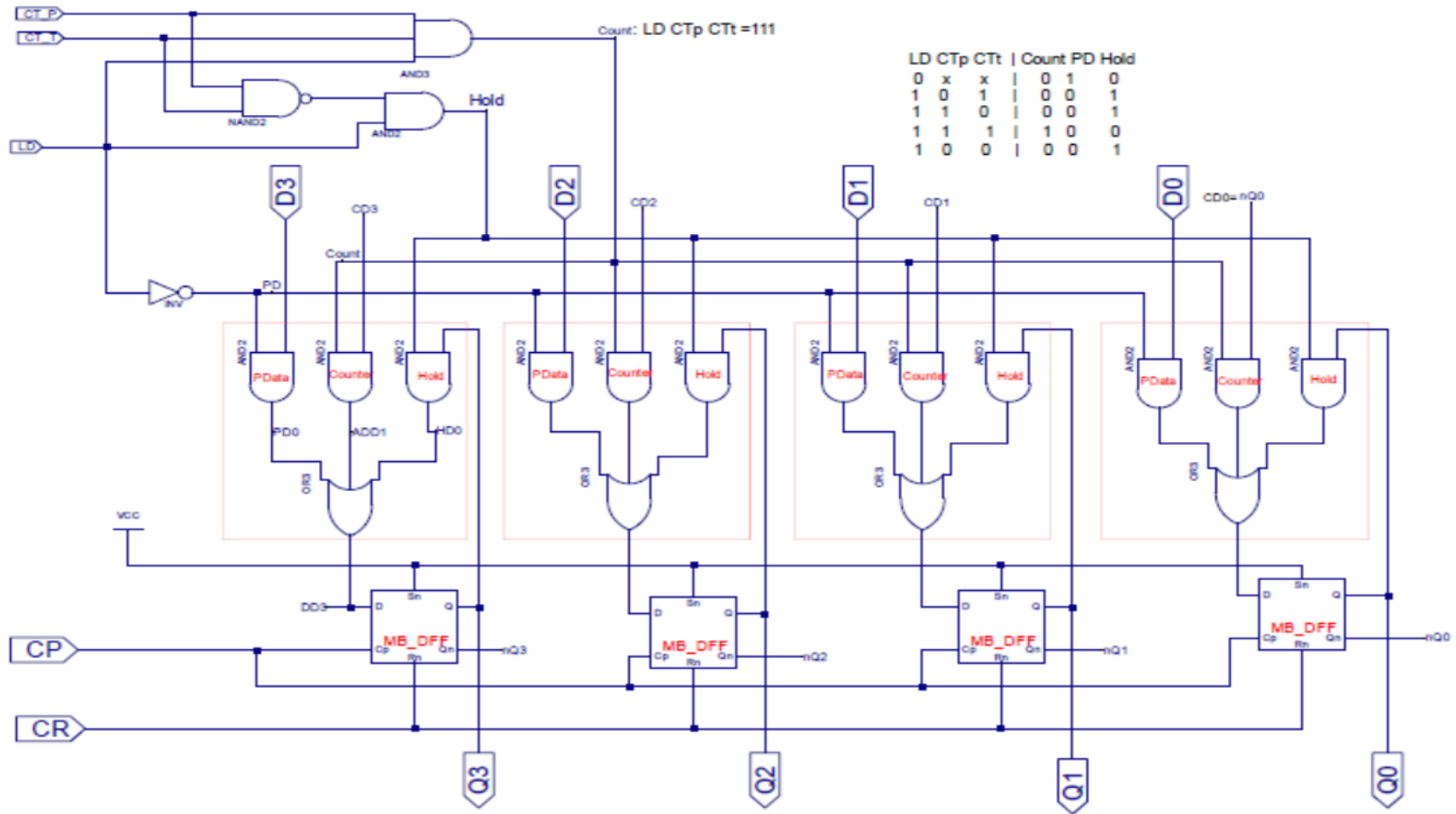



定时：毫秒时钟脉冲

□ 分频与定时

- 非 2^n 分频需要定时获取分频
- 定时也是通过计数来获取的
- 1ms定时：计数1ms产生一个脉冲
 - 从“0”计数到 $5 \times 10^4 - 1$ 清“0”，同时输出一个脉冲
 - 预设计数初值为 $15536 = 0011110010110000$ 开始计数，计到“0”时重新置入初值，同时输出一个脉冲
- 也可以用十进制计数器来实现

□ 从“0”开始的计时常数（主频50MHz）

$$N = \frac{1 \times 10^{-3}}{50 \times 10^6} = 5 \times 10^4 = (1100001101010000)_2$$



毫秒基准时钟 HDL描述

```
module    millisecond(input clk,
                      input rst,
                      output ms1
                      );
parameter COUNTER=16;
reg [COUNTER-1:0] count;
reg second_m;
initial count <= 0;
    always@(posedge clk)begin
        if(rst || (count[15:0]==16'hC34F))begin           //=49999
            count      <= 0;
            second_m <= 1;
        end
        else begin
            count[15:0] <= count+1;
            second_m  <= 0;
        end
    end
    assign ms1=second_m;
endmodule
```




定时器与多种进制计数器

- 定时器的核心是计数器
 - 用已知的基准时钟计数构成
- 二种实现方式:
 - 一是采用计数到某一指定值;
 - 二是设定某一时间常数, 递减计数至零
 - 常用的方法是采用设时常数递减方法,
 - 如串行通讯的波特率、PC机内部定时等




定时器(带报警): Timer

```
1 module Timer(input clk,           //时钟
2               input Up,           //计数方向
3               input Load,         //计数初值加载控制
4               input Start,
5               input[31:0]Timing_constants, //定时常数
6               output reg[31:0]cnt, //32计数器
7               output reg Alarm    //定时结束(溢出)
8               );
```

```
9 reg [1:0]go;
10 always @(posedge clk or posedge Start) begin
11     if(Start)begin
12         go <= 2'b01; Alarm <= 0;
13         cnt <= Timing_constants;
14     end
15     else begin
16         if(Load)cnt <= Timing_constants;
17         else begin
18             if (go==2'b01)begin
19                 Alarm<=0;
20                 if (Up) cnt <= cnt + 1;
21                 else cnt <= cnt - 1;
22             end
23             //计数溢出也可以如下描述
24             if((|cnt)==0 |
25                (&cnt==1)) begin
26                 Alarm <= 1;
27                 go <= 0;
28             end
29             //
30         end
31     end
32 end
33 endmodule
```

//Up==1时, 正向计数
//Up==0时, 反向计数

//cnt[31: 0]=32'h00000000,则|cnt=1
//cnt[31: 0]=32'hfffffff,则&cnt=1) Rc<=1;

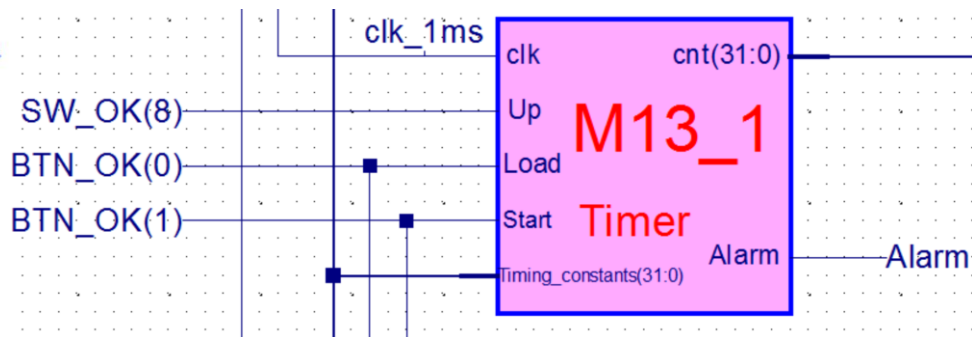



计数定时应用案例： Anti_jitter

```
module Anti_jitter(input wire clk,                //时钟
                   input wire RSTN,              //复位输入，长按复位
                   input wire [3:0] K_COL,        //键盘列信号
                   input wire [15:0] SW,         //滑动开关
                   output reg [3:0] button_out,   //稳定输出按键信号
                   output reg [3:0] button_pulse, //稳定输出单脉冲
                   output reg [15:0] SW_OK,       //稳定输出滑动开关
                   output [4:0] K_ROW,            //键盘行信号
                   output reg CR,                //短按输出独立信号，对应RSTN
                   output reg rst               //长按输出复位信号，对应RSTN

);

reg [31:0] counter, rst_counter;
reg [4:0] btn_temp;
reg [15:0] sw_temp;
reg pulse;

wire [4:0] button = {~RSTN, ~K_COL[3:0]};
assign K_ROW = {SW[15:11]}; //K_ROW 恒等于“0”
```



计数定时应用红色圈内

```
always @(posedge clk) begin
    btn_temp <= button;           //采样键值
    sw_temp <= SW;               //采样开关
    if(btn_temp != button || sw_temp != SW) begin //有键按下或释放，开始计数
        counter <= 32'h00000000;
        rst_counter <= 0;
        pulse <= 0;
    end
    else if(counter < 1000000) //去抖动，计数定时
        counter <= counter + 1;
        else begin //定时结束
            button_out <= button[3:0]; //输出稳定按键
            CR <= ~RSTN; //短按输出稳定CR
            SW_OK <= SW; //输出稳定滑动开关
            pulse <= 1; //输出脉冲
            if(!pulse) button_pulse <= button; //脉冲结束
            else button_pulse <= 0;
            if(button[4] && rst_counter < 2000000000) //长按复位定时
                rst_counter <= rst_counter + 1;
            else rst <= ~RSTN; //长按复位输出
        end
end
end
endmodule
```



Wall Clock:

□ 十进制产生秒时钟 : 由毫秒作为时钟clk_1ms

```
always@(posedge clk_1ms)begin
    if(!reset)begin
        ms <= 0;
    end
    else begin
        if (ms == 12'b1001_1001_1001)begin
            ms <= 0;
            clk_1s <= 1;
        end
        else if (ms[7:0] == 8'b1001_1001)begin
            ms[7:0] <= 0;
            ms[11:8] <= ms[11:8]+1;
        end
        else if(ms[3:0]==4'b1001) begin
            ms[3:0]<=0;
            ms[7:4]<=ms[7:4]+1;
        end
        else begin
            ms[3:0]<=ms[3:0]+1;
            clk_1s<=0;
        end
    end
end
end
```



挂钟60进制“时”时钟

□ 由“分”作为时钟clk_1min

- 60进制，“分”时钟产生同此相同

```
always@(posedge clk_1min ) begin
    if (tminute[7:0] == 8'b00000000)begin
        tminute <= 8'b0101_1001;
        clk_1hour<=1;
    end
    else if (tminute[3:0] == 4'b0000) begin
        tminute[3:0] <= 4'b1001;
        tminute[7:4] <= tminute[7:4]-1;
    end
    else begin
        tminute    <= tminute-1;
        clk_1hour<= 0;
    end
end
```

- 用“时”作为时钟clk_1thour
 - 24进制或12进制

```
always@(posedge clk_1thour )begin
    if (thour == 8'b00000000)begin
        thour <= 8'b0010_0100;
    end
    else if (thour[3:0] == 4'b0000) begin
        thour[3:0] <= 4'b1001;
        thour[7:4] <= thour[7:4]-1;
    end
    else    thour<=thour-1;
end
```




定时报警

□ 定时报警参数

- 启动报警: **timer_start**、**Atime_start**
- 定时参数: **0**、**ahour, aminute**

```
always *                                     //整点定时报警，一分钟
    if(({thour, tminute} == 0) && (!timer_start)) //定时变量=0
        alert <= 1;
    else alert <= 0;

always *                                     //可变定时报警，一分钟
    if(({thour, tminute} == ahour, aminute) && (!Aimer_start))
        alert <= 1;                             //定时变量=ahour, aminute
    else alert <= 0;
```



挂钟集成和I/O接口描述参考

□ 挂钟集成

```
clk_1ms      millisecond (.clk(clk), .clk_1ms(clk_1ms));      //reset(reset),
ms_1000      m13_ms(.clk(clk_1ms),.reset(reset),.ms(msecond),.clk_1s(time_clk_1s));
                                                    //10进制微秒记数, 秒时钟发生器

count_60     m13_sec(time_clk_1s, d_sec , second,clk_1min); //60进制 秒计数, 分时钟发生器
count_60     m13_min(clk_1, reset , minute,clk_1hour);      //60进制 分计数, 时时钟发生器
count_24     m13_hour(clk_2, reset, hour, clk_1day);         //24进制 时计数, 天时钟发生器

assign clk_1 = (d_min & inc) | (!d_min & clk_1min);          //分计数时钟, d_min=1校准
assign clk_2 = (d_hour & inc) | (!d_hour & clk_1hour);        / Inc=clk_div(21), 计数校准 校准

always@(posedge adj_push[2])
    adjust <= ~adjust;                                       //adj_push[2]: 时钟与校准切换

always@(posedge adj_push[0] )
    if (!adjust) d_state <= d_state + 2'b01;                //adj_push[0]:
    else t_state <= t_state + 2'b01;                          //时钟显示切换
                                                                //校准位切换
```



挂钟集成和I/O接口描述参考

□ 挂钟I/O接口：显示用通道6低16位

```
always@*begin          // “分” 用小数点指示
    case(d_state)
        2'b00: begin Time_out = {minute[7:0],second[7:0]};    //显示 "分.秒" =tminute . tsecond
                    s_point = {second[0],second[0],2'b00}; end
        2'b01: begin Time_out = {hour[7:0], minute[7:0]};    //显示 "时.分" =thour . tminute
                    s_point = {2'b00, second[0],second[0]}; end
        2'b10: begin Time_out = {second[3:0],msecond[11:8],msecond[7:4],msecond[3:0]};
                    s_point = {second};                        end //显示 "秒.毫秒"= tsecond . msecond
        2'b11: begin Time_out = {second[3:0],msecond[11:8],msecond[7:4],msecond[3:0]};
                    s_point = {4'b0000}; end
    endcase
    if(!adjust)t_blinke=4'b0000;
    else begin
        case({d_state[0],t_state})
            2'b00: begin t_blinke = 4'b0011; d_sec = ~adj_push[1]; end    //d_sec秒校准
            2'b01: begin t_blinke = 4'b1100; d_min = adj_push[1]; end      //d_min分校准
            2'b10: begin t_blinke = 4'b1100; d_hour = adj_push[1]; end    //d_hour时分校准
            2'b11: begin t_blinke = 4'b0011; d_min = adj_push[1]; end      //d_min分校准
        endcase
    end
end
```

Course Outline





设计工程一：Exp13-WallClock

◎ 设计实现挂钟模块

☞ 功能：

- 24/12小时内计时
- 时间显示：毫秒、秒、分和时
- 报警功能*：整点、任意设定时间
- 具有秒、分和时的设定
- 小数点指示秒计数，跟随分或时显示

☞ 用行为描述设计实现

◎ 集成挂钟功能到实验十二的“混合计算器”

☞ 修改实验十二顶层模块为：Top-WallClock

☞ 其余功能不变，新增功能：

- 12/24挂钟
- 挂钟输出显示用通道6的低16位



设计要点

- ◎ 新建工程: **Exp13-WallClock**
- ◎ 设计实现毫秒计数器
 - ☞ 命名: clk_1ms.v
- ◎ 设计实现秒计数器
 - ☞ 命名: ms_1000.v
- ◎ 设计实现60进制计数器
 - ☞ 命名: count_60.v
- ◎ 设计实现24/12进制计数器
 - ☞ 命名: count_24.v
- ◎ 集成挂钟模块
 - ☞ 命名: Wall_CLOCK
- ◎ 本实验除顶层模块全部采用行为描述



毫秒、时、分、秒模块接口参考

◎ 实现毫秒时钟定时基准并仿真

```
module ms_1000(input clk,  
               input reset,  
               output reg[11:0] ms,  
               output reg clk_1s  
               );  
  
.....  
  
endmodule
```

◎ 实现60进制分、秒定时基准并仿真

```
module count_60(input clk;  
                input reset;  
                output [7:0] six_ten;  
                output count_carry  
                );  
  
.....  
  
endmodule
```

注意：是计时不是定时



◎ 实现24进制 ‘时’ 定时基准并仿真

```
count_two_four(input clk;  
                input reset;  
                output [7:0] two_four;  
                output count_carry  
                );  
  
.....  
  
endmodule
```

注意：是计时不是定时

◎ 挂钟24小时内模块的调用关系


ms_1000	m13_ms(clk_1ms,reset,msecond,time_clk_1s);	//秒
count_60	m13_sec(time_clk_1s, d_sec , second,clk_1min);	//分
count_60	m13_min(clk_1, reset , minute,clk_1hour);	//时
count_24	m13_hour(clk_2, reset, hour, clk_1day);	//日



实现24小时内挂钟：Wall_Clock

◎模块I/O功能

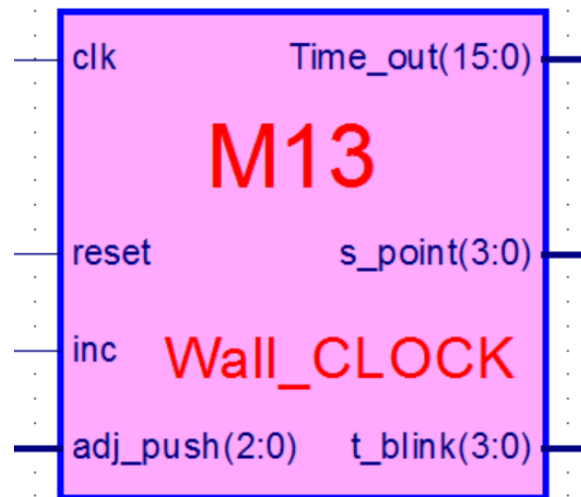- ❖ adj_push[0]: push_out(0), 时、分、秒、毫秒显示切换
- ❖ adj_push[1]: push_out(1), 校准/时钟工作切换
- ❖ adj_push[2]: push_out(2), 校准, 与adj_push[0]对应
- ❖ Time_out (15:0) : 显示时钟输出: XX XX
- ❖ 时钟输出显示: 七段码显示通道Disp4, 高16位补0
- ❖ Inc: 校准用计数时钟 (count_out(21))
- ❖ s_point: 用于秒跳动指示
- ❖ t_blinke: 当前校准位指示
 - ❖ 注: 2位七段码同时闪



◎顶层模块采用Top-WallClock

集成混合计算器：增加挂钟功能

◎ 集成Calculation


④ 复制实验十二的顶层模块，并改名为：Top_WallClock.sch

○ 集成挂钟模块，命名M13

④ 接口分配

○ 输入：clk = Div(0)；计数校准时钟inc=Div(21)； reset=V5(注意极性)；校准控制 adj_push(2:0)=BTN(2:0)；

 ○ 输出：Time_out→显示通道6低16位； s_point→对应通道6小数点低4位； t_blink→对应通道6使能控制低4位




物理验证

□ 输入

- SW[7:5]=通道选择
 - =000: 修改被加数、=001: 修改加数、=010: ALU输出、=011:32位计数输出、=100:寄存器堆 Q_A 输出、=101:32位移位寄存器输出、=110挂钟输出
- SW[1]= 高低16位数据选择
- BTN[2]=输入修改、BTN[1]=方向、BTN[0]=移动
- SW[4:2]=ALU功能控制

□ 输出: {a~g, p }= SEGMENT, AN=AN,
LED={ Alarm,Rc_4,Qd,Qc,Qb,Qa,N0,Co }

□ 同实验九

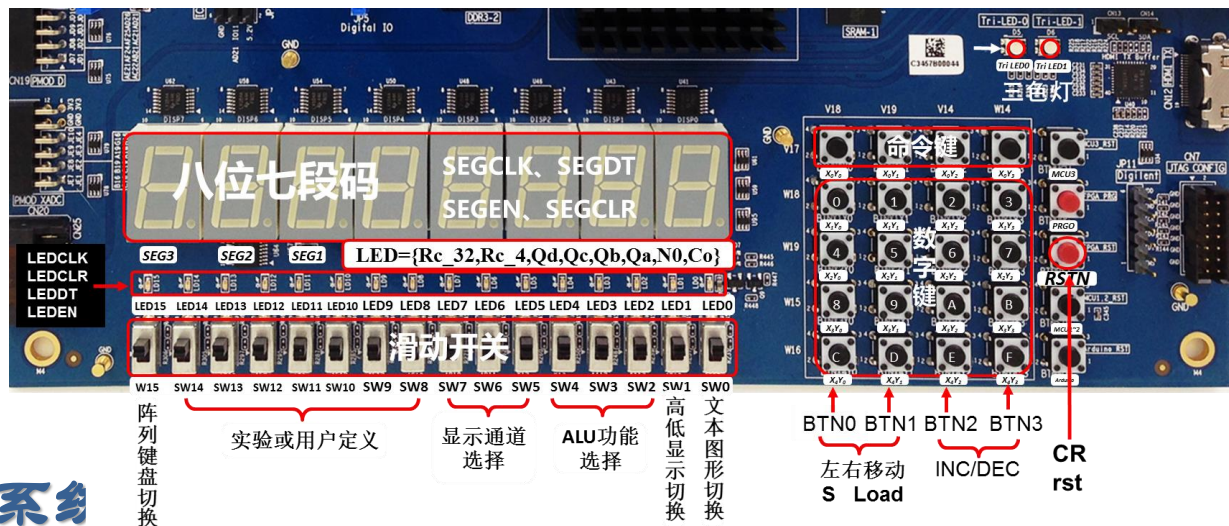




输入设备功能定义

开关定义	=0	=1	备注
SW[0]	未用		
SW[1]	32位二进制高16位	32位二进制低16位	
SW[4:2]	ALU功能选择		参考ALU功能表
SW[7:5]	通道选择 =000 =001 =010 =011 =100 =101 =110 =111	通道0 通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6 通道7	Ai Bi RES(ALU_Out) Cnt 寄存器A输出QA 移位寄存器输出Q 挂钟输出

按键定义	=0	=1	备注
Button[0]	按键切换显示：分.秒→时.分→秒.毫秒		循环切换
Button[1]		按住不放校准输入	递增计数修改
Button[2]		显示与校准切换	
Button[3]			

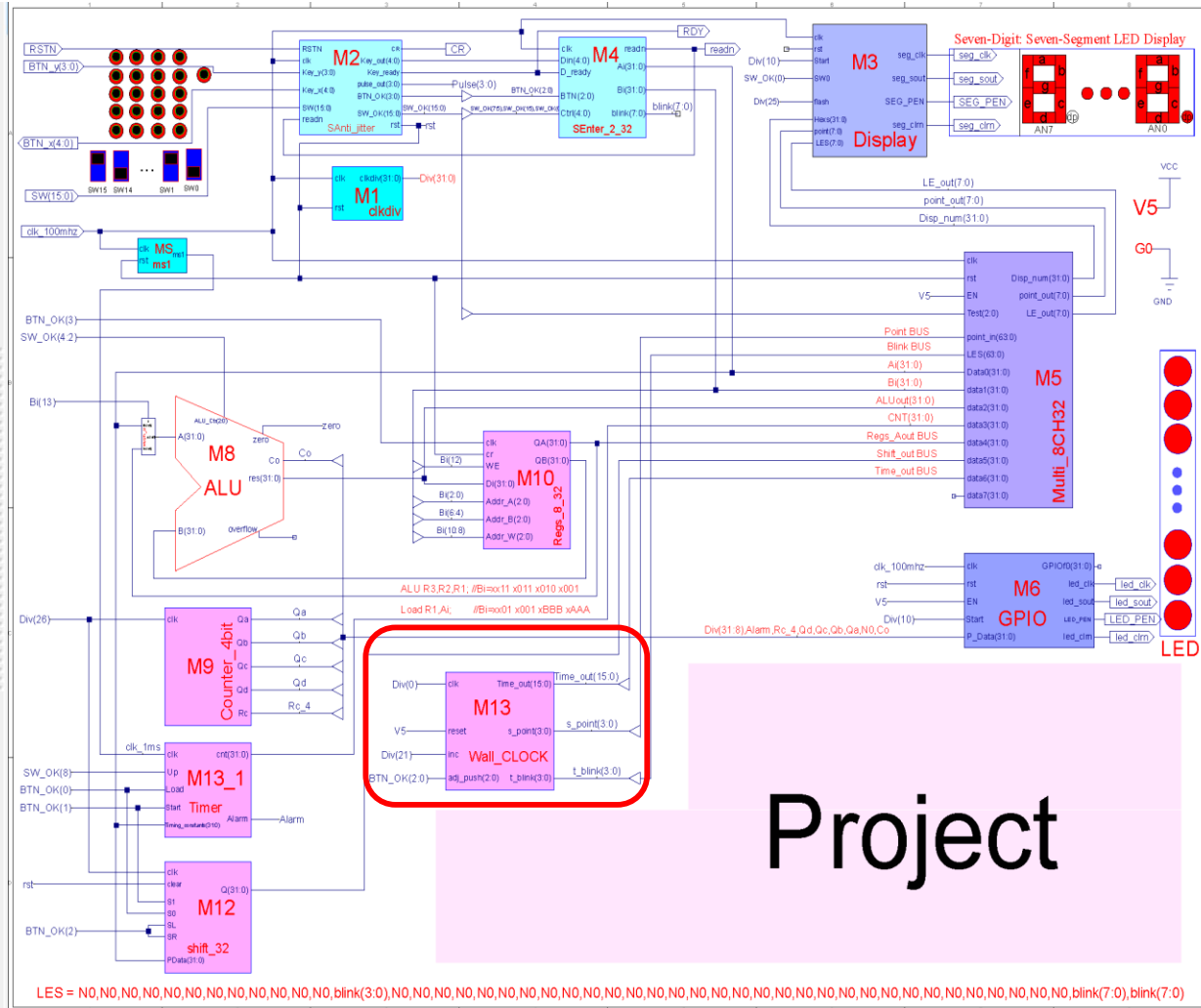



同学们：每次做完实验请整理好实验台，放好仪器，理清桌面。

Thank you!

