 




浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY



逻辑与计算机设计基础

# 逻辑与计算机设计基础实验 与课程设计

## 实验六

## 锁存器与触发器

施青松

Asso. Prof. Shi Qingsong

College of Computer Science and Technology, Zhejiang University

[zjsqs@zju.edu.cn](mailto:zjsqs@zju.edu.cn)

# Course Outline



# 实验目的



1. 掌握锁存器与触发器构成的条件和工作原理。
2. 掌握锁存器与触发器的区别。
3. 了解静态存储器SRAM存储单元结构。
4. 掌握基本RS锁存器的基本功能与使用要点。
5. 掌握RS、D触发器的基本功能及基本应用。
6. 掌握集成触发器的使用和异步清零的作用
7. 了解用D触发器实现分频电路；
8. 了解用D触发器构成单稳态电路(开关去抖动)。



# 实验环境


## □ 实验设备

1. 计算机(Intel Core i5以上, 4GB内存以上)系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(SWORD4.0)
3. Xilinx ISE14.7及以上开发工具

## □ 材料

无

# 计算机软硬件课程贯通教学实验系统

 

## 贯通教学实验平台主要参数

### ▼ 核心芯片

Xilinx Kintex™-7系列的XC7K325资源:

162,240个, Slice: 25350, 片内存储: 11.7Mb

### ▼ 存储体系 支持32位存储层次体系结构

6MB SRAM静态存储器: 支持32Data, 16位TAG

512M BDDR3动态存储: 支持32Data

32MB NOR Flash存储: 支持32位Data

### ▼ 基本接口 支持微机原理、SOC或微处理器简单应用

4×5+1矩阵按键、16位滑动开关、16位LED、8位七段数码管

### ▼ 标准接口 支持基本计算机系统实现


12位VGA接口 (RGB656)、USB-HID (键盘)

### ▼ 通讯接口 支持数据传输、调试和网络

UART接口、10M/100M/1000M以太网、SFP光纤接口

### ▼ 扩展接口 支持外存、多媒体和个性化设备

MicroSD(TF)、PMOD、HDMI、Arduino

 

# Course Outline





# 实验任务



1. 用原理图实现**RS**锁存器并仿真验证;
2. 实现门控**RS**锁存器、**D**锁存器并仿真验证;
3. 用**RS**锁存器实现**RS**主从触发器并仿真验证;
4. 用**D**锁存器和用**RS**锁存器实现主从**D**触发器并仿真验证;
5. 用原理图实现维持阻塞型**D**触发器;
6. 触发器物理测试

# Course Outline







# 什么是锁存器

## □ 锁存器三个基本条件


- 能长期保持给定的某个稳定状态;
- 有两个稳定状态, “0”、“1”;
- 在一定条件下能随时改变状态
  - 即: set 置 “1” 或 reset 置 “0”。

## □ 最基本的锁存器有R-S锁存器和D锁存器

- 用反向门互锁: 实现长期保持稳定状态
  - 使能(enable)NAND或NOR可实现
- 破坏互锁实现set 或 reset
  - 禁止(disable) NAND或NOR可实现
- 只有二个状态

# 最基本RS锁存器


## □ NAND结构 $\bar{R}$ - $\bar{S}$ 锁存器

 

(a) 逻辑图

R S	Q $\bar{Q}$	S R
0 0	1 1	无定义
0 1	0 1	置 0
1 0	1 0	置 1
1 1	Q $\bar{Q}$	保持


(b) 功能表

 

(c) 逻辑符号

不确定


## □ NOR结构R-S锁存器

 

(a) 逻辑图

R S	Q $\bar{Q}$	S R
0 0	Q $\bar{Q}$	保持
0 1	1 0	置 1
1 0	0 1	置 0
1 1	0 0	无定义

(b) 功能表

 


(c) 逻辑符号

不确定

# 使能控制

## □ 门控RS锁存器(电平使能)

 


(a) 逻辑图

C	R	S	$Q \bar{Q}$	说明
0	x	x	$Q \bar{Q}$	保持
1	0	0	$Q \bar{Q}$	保持
1	0	1	10	置1
1	1	0	01	置0
1	1	1	11	无定义


(b) 功能表

不确定

 

(c) 逻辑符号


## □ 电平使能D锁存器

 

(a) 逻辑图

C	D	$Q \bar{Q}$	说明
0	x	$Q \bar{Q}$	保持
1	0	01	置0
1	1	10	置1

(b) 功能表

 

(c) 逻辑符号

# 主从RS触发器

## □ 锁存器存在的问题

- 锁存器的输出端可以直接反应出输入端的数据
- 在时序电路存储状态时出现“空翻”无法控制
- 解决思想：切断回路，同步变化一次→触发

## □ 主从触发器


- 用使能信号控制回路，切断直接通路

### □ 高电平采样

- 正脉冲窗口


### □ 低电平阻断采样

- 保持

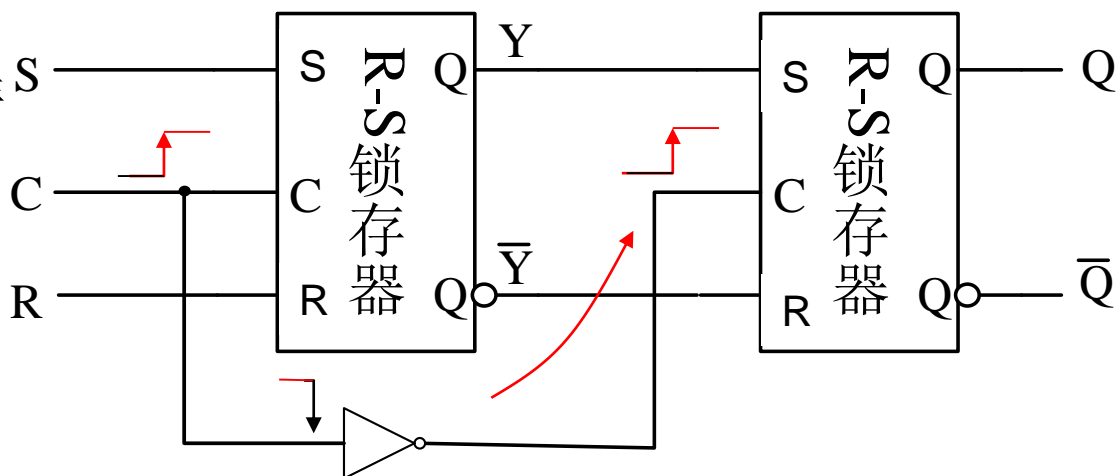

# RS主从触发器存在的问题

## □ 一次性采样 (1st-Catching)

 


1s catching

In the pulse arrives before  $Q = 0$ , at the end of the pulse  $RS = 00$ ,  $Q$  should be kept at "0"

# 边沿触发器

## □ 维持阻塞型边沿触发器(正边沿)

- 缩小采用窗口：边沿采样

 

异步控制		上升沿触发			
$\bar{R}$	$\bar{S}$	Cp	D	Q	$\bar{Q}$
0	1	X	X	0	1
1	0	X	X	1	0
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0



## □ 正边沿维持阻塞型D触发器原语描述


**NAND3**       $\text{and1}(.I0(Rb), .I1(c), .I2(Q), .O(Qbar) ),$   
                   $\text{and2}(.I0(Qbar), .I1(d), .I2(Sb), .O(Q) );$

**NAND3**       $\text{and3}(.I0(Rb), .I1(c), .I2(Di), .O(a) ),$   
                   $\text{and4}(.I0(clk), .I1(a), .I2(d), .O(c) );$

**NAND3**       $\text{and5}(.I0(a), .I1(d), .I2(Sb), .O(b) ),$   
                   $\text{and6}(.I0(clk), .I1(b), .I2(Rb), .O(d) );$

## □ 74LS74双D触发器


Inputs				Outputs	
PR	CLR	CLK	D	Q	$\bar{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H*	H*
H	H	$\uparrow$	H	H	L
H	H	$\uparrow$	L	L	H
H	H	L	X	$Q_0$	$\bar{Q}_0$

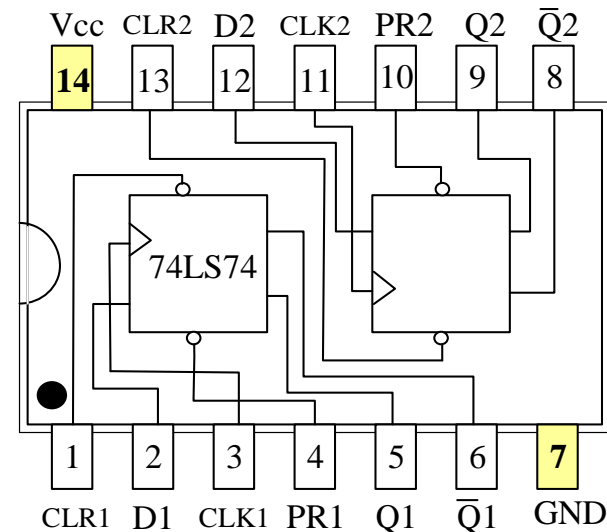

# D触发器应用：分频电路

## □ 多个触发器一维调用(串联)

- 时钟作为边界条件：前面输出Q接入后面时钟输入
- 异步工作

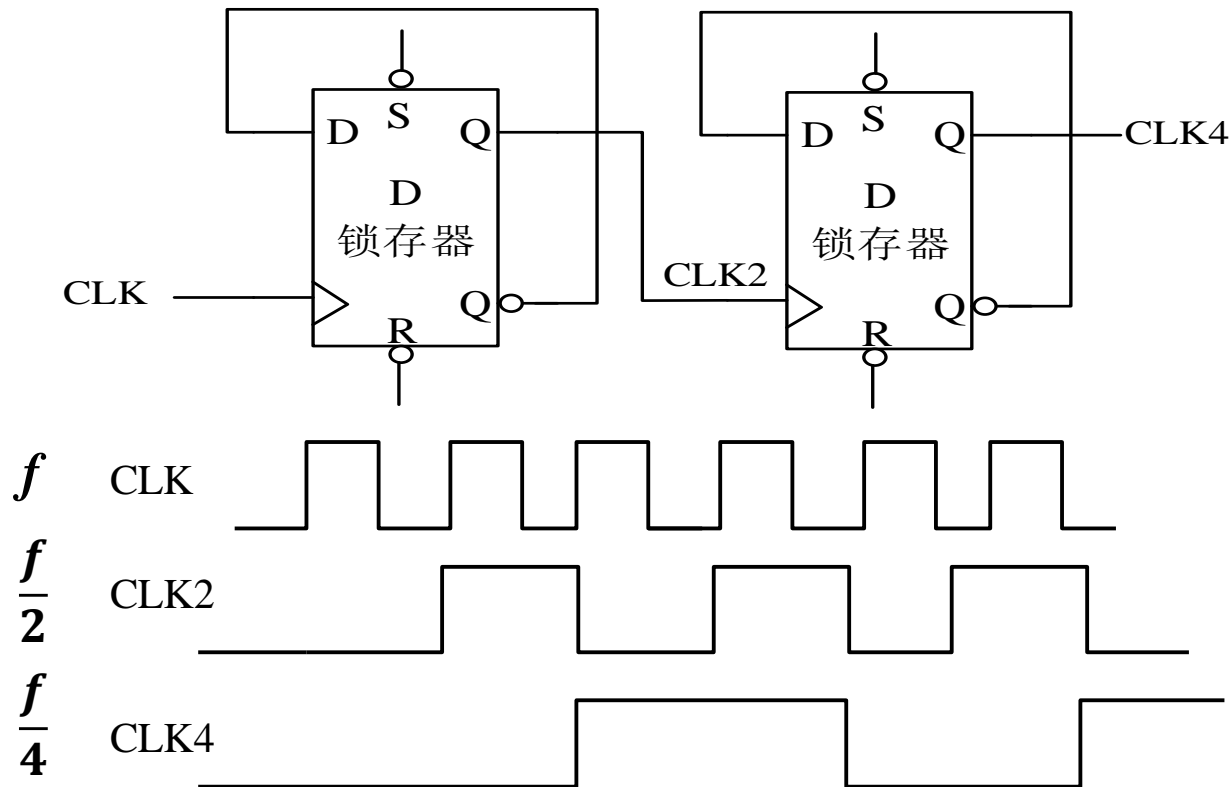

- 需要电阻、电容构成充放电延时
  - ▣ 称RC延时(中学物理知识): 时常数 $\tau = RC$
- FPGA只能用计数延时
  - ▣ IC芯片无法集成大电容



# Course Outline





# 设计工程一：Locker

## ◎ 设计RS锁存器

- ⌘ 用与非门实现并仿真验证
- ⌘ 增加使能控制并仿真验证

## ◎ 设计电平控制D锁存器

- ⌘ 调用RS锁存器实现并仿真验证


## ◎ 此工程不下板做物理调试和验证

# 设计要点


## ◎新建工程：Locker
 
## ◎设计RS锁存器

- ☞ 调用与非门(NAND2)用原理图设计实现
- ☞ 命名：RS\_NAND
- ☞ 设计激励代码并仿真测试
- ☞ 仿真测试通过后封装逻辑符号



封装后逻辑符号

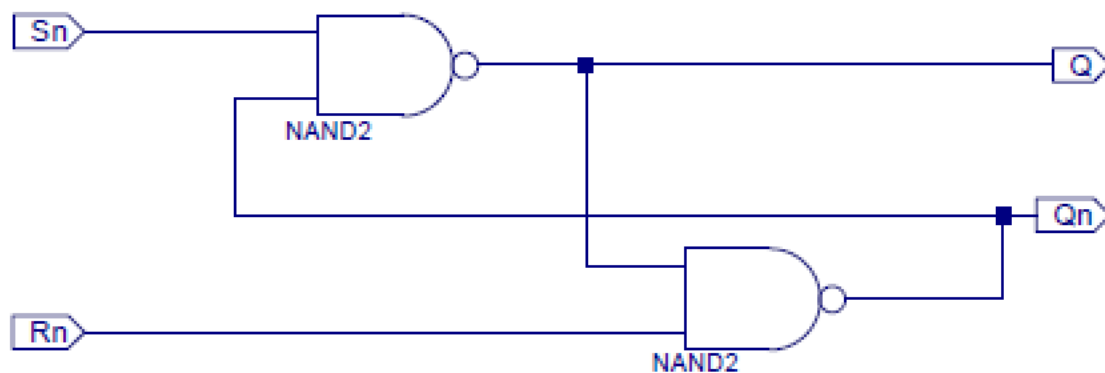





# NAND RS锁存器仿真激励

## ◎ 激励设计考虑:

☞ 功能测试输入: set、reset、Hold

☞ 特殊状态输入: undefild、unknown

## ◎ 参考激励

```
25 initial begin
26     Rn = 1;
27     Sn = 0;
28     #50;           //From set to Hold
29     Sn = 0;        //set
30     Rn = 1;
31     #50;
32     Sn = 1;        //Hold
33     Rn = 1;
34     #50;           //From reset to Hold
35     Sn = 1;
36     Rn = 0;        //reset
37     #50;
38     Sn = 1;        //Hold
39     Rn = 1;
40     #50;           //From RS=00 to Hold
41     Sn = 0;        //undefild
42     Rn = 0;
43     #50;
```


```
44     Sn = 1;       //Hold: What Value?
45     Rn = 1;
46     #50;           //From RS=00 to set
47     Sn = 0;
48     Rn = 0;
49     #50;
50     Sn = 0;        //set
51     Rn = 1;
52     #50;           //From RS=00 to reset
53     Sn = 0;
54     Rn = 0;
55     #50;
56     Sn = 1;        //reset
57     Rn = 0;
58     #50;
59     Sn = 1;        //Hold
60     Rn = 1;
61 end
```

# NAND RS锁存器仿真结果分析

## ◎ 仿真结果分析:

Unfiled But certain:  
 $Q=Q_n=1$

Unfiled but certain & known **Why**

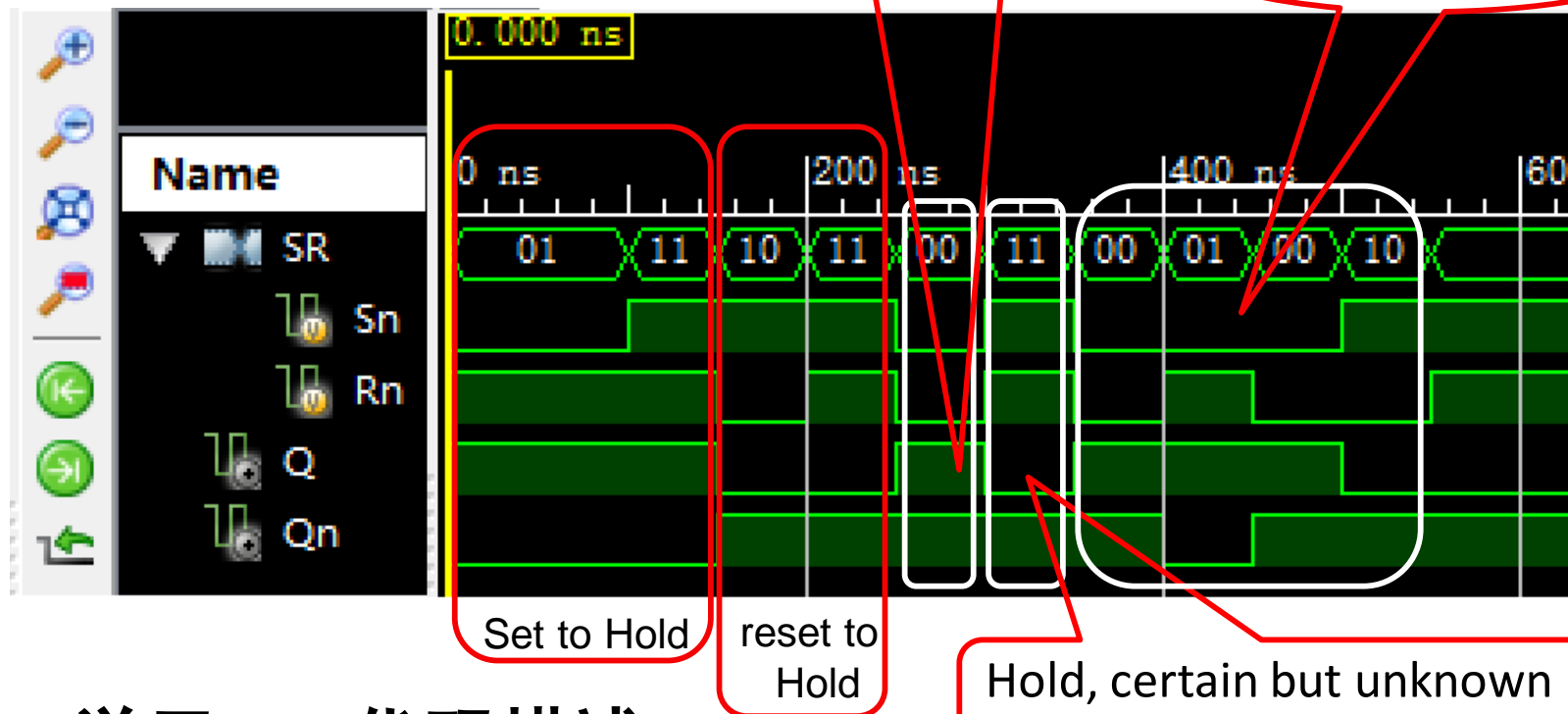


## ◎ 学习Veri代码描述


☞ 打开View HDL Functional Model分析学习模块的代码描述
 
## ◎ RS锁存器增加电平使能控制

- ☞ 命名为: RS\_EN.sch
- ☞ 调用RS\_NAND实现
- ☞ 仿真验证
- ☞ 验证后封装



封装后逻辑符号

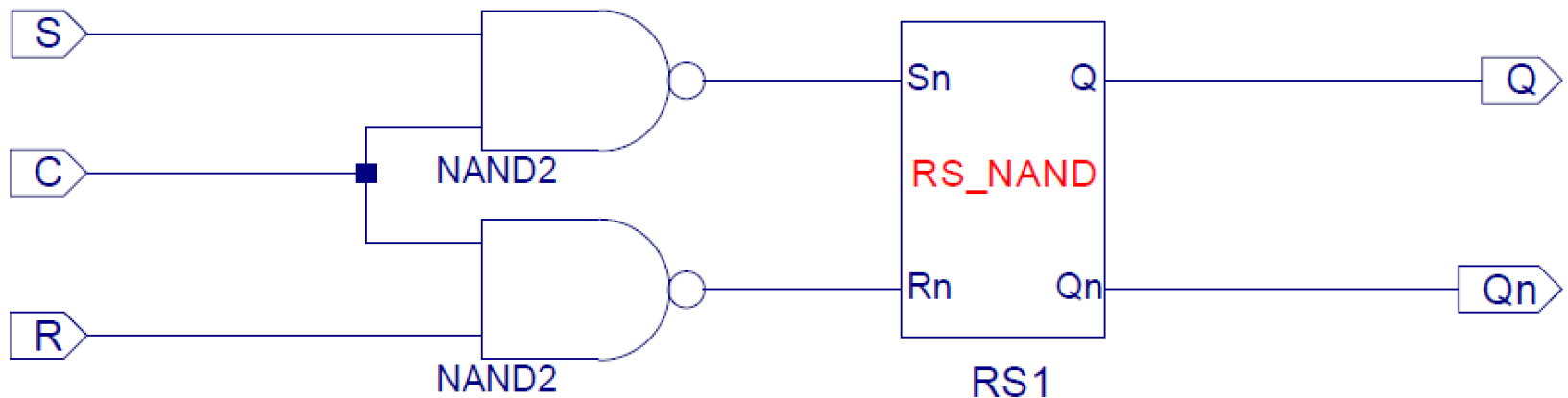



# 带使能控制C的RS锁存器仿真激励

## ◎ 激励设计考虑:

- ☞ 使能控制采用方波信号
- ☞ 功能测试输入: set、reset、Hold
- ☞ 特殊状态输入: undefild、unknown

## ◎ 参考激励

```
integer i=0;  
// Initialize Inputs  
initial begin  
    C = 0;  
    S = 0;  
    R = 0;  
    #40;  
    S = 0;    //Hold  
    R = 0;  
    S = 1;    //set  
    R = 0;  
    #100;  
    S = 0;    //reset  
    R = 1;
```

```
#100;  
S = 1;    //undefild  
R = 1;  
#100;  
S = 0;    //Hold: What Value?  
R = 0;  
#100;  
S = 1;    //set  
R = 0;  
end
```


```
always@ * //Pulse, Square wave  
for(i=0; i<20; i=i+1)begin  
    #50;  
    C <= ~C;  
end
```

时钟

# 带使能控制C的RS锁存器仿真：

## ◎ 参考仿真结果

☞ 请分析你的仿真结果：

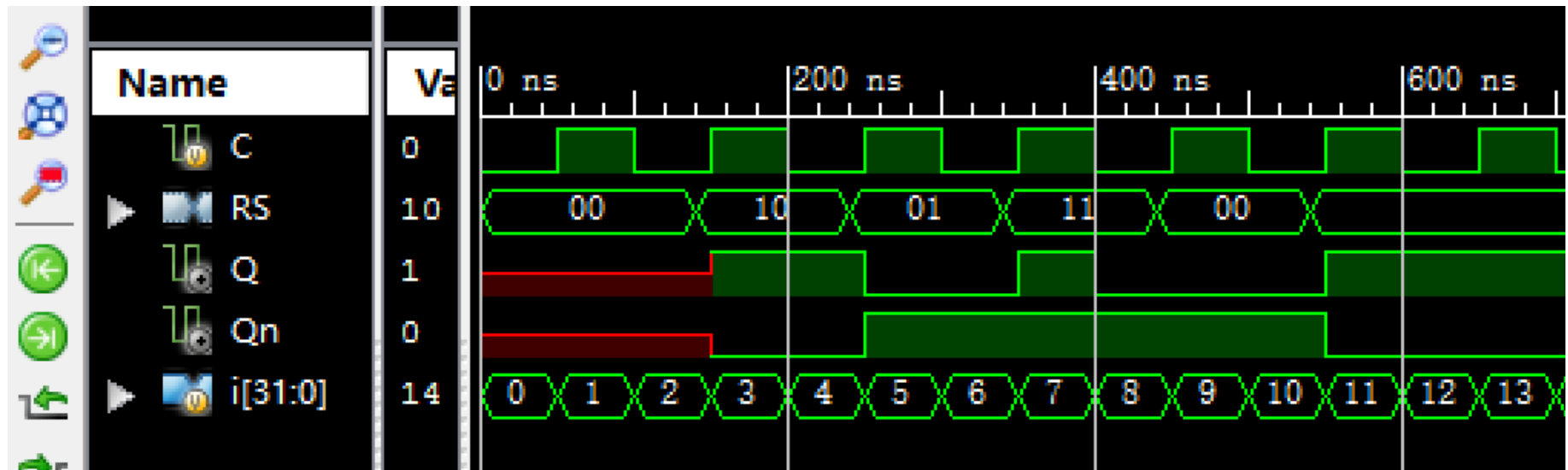


## ◎ 学习Veri代码描述


☞ 打开 *View HDL Functional Model* 分析学习模块的代码描述
 
## ◎ 设计电平控制D锁存器

- ☞ 命名为: D\_EN.sch
- ☞ 调用RS\_EN实现
- ☞ 仿真验证
- ☞ 验证后封装



封装后逻辑符号

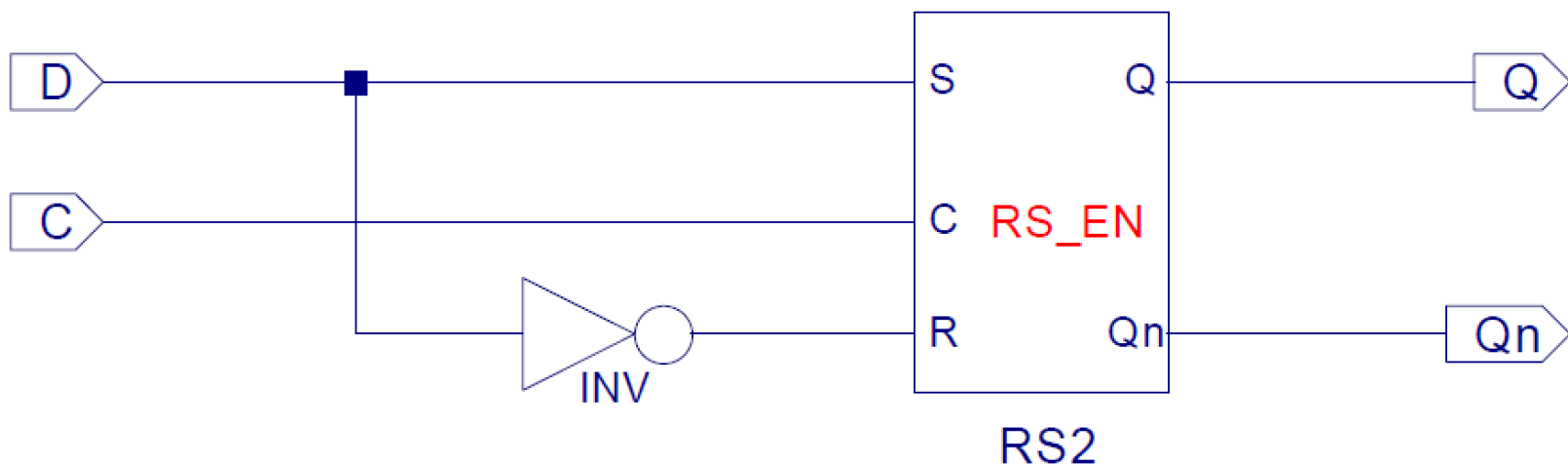




# 电平控制D锁存器仿真：

## ◎ 激励设计考虑：

- ⌚ 使能控制采用方波信号
- ⌚ 功能测试输入：D、Hold
- ⌚ 这个太简单了，从现在开始自己设计激励测试代码

## ◎ 请分析你的仿真结果

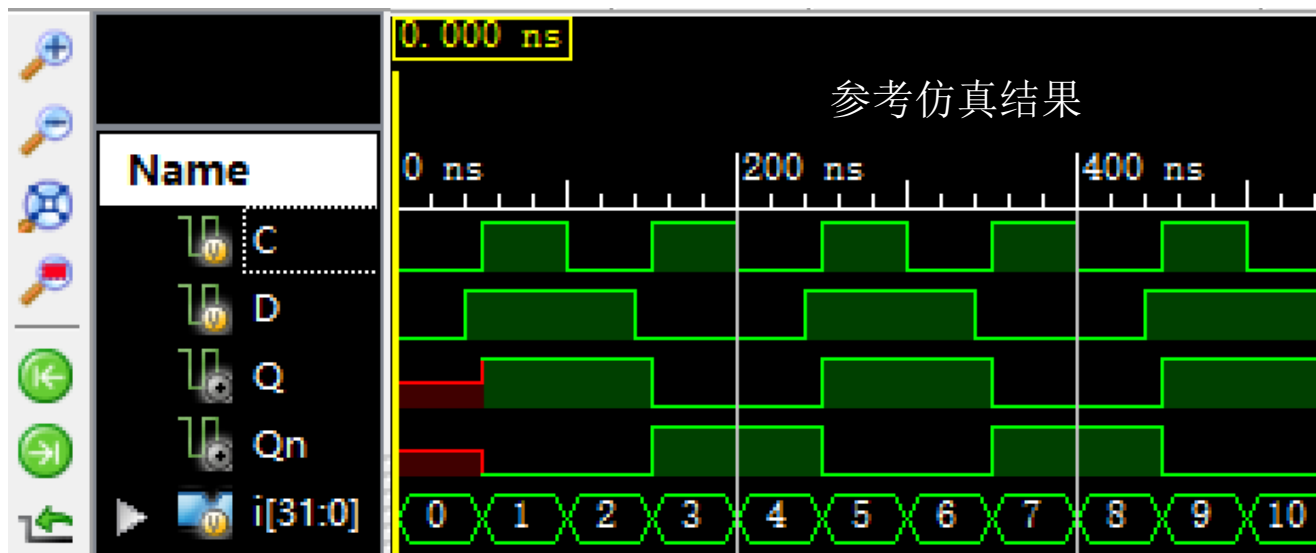

## ◎ 学习Veri代码描述

- ⌚ 打开View HDL Functional Model分析学习模块的代码描述



# 设计工程二：Trig

## ◎ 设计RS主从触发器

- ☞ 调用工程一RS\_EN锁存器实现

- ☞ 仿真并物理验证

## ◎ 设计D主从触发器(接近边沿功能)

- ☞ 调用工程一D\_EN和RS\_EN锁存器实现

- ☞ 仿真并物理验证

## 设计维持阻塞型正边沿D触发器(习题5-3)


- ☞ 仿真并物理验证

# 设计要点

## ◎新建工程：Trigger
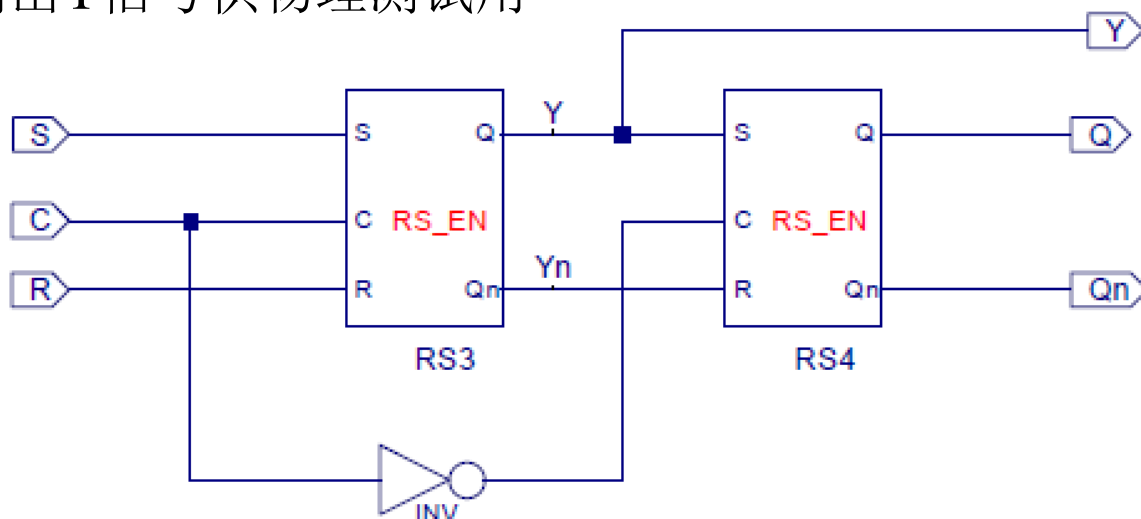
## ◎设计RS主从触发器

- ☞ 调用RS\_EN用原理图设计实现
- ☞ 命名：RS\_Trig
- ☞ 设计测试激励代码并仿真测试
- ☞ 增加主锁存器输出Y信号供物理测试用




# RS主从触发器仿真激励

## ◎ 激励设计考虑：

Ⓔ 功能测试输入：set、reset、Hold


Ⓔ 特殊状态输入：1s catching(一次性采用)

## ◎ 参考激励：（原版教材P217 Fig 5-10）

 

# RS主从触发器仿真结果

## ◎ 仿真结果分析:

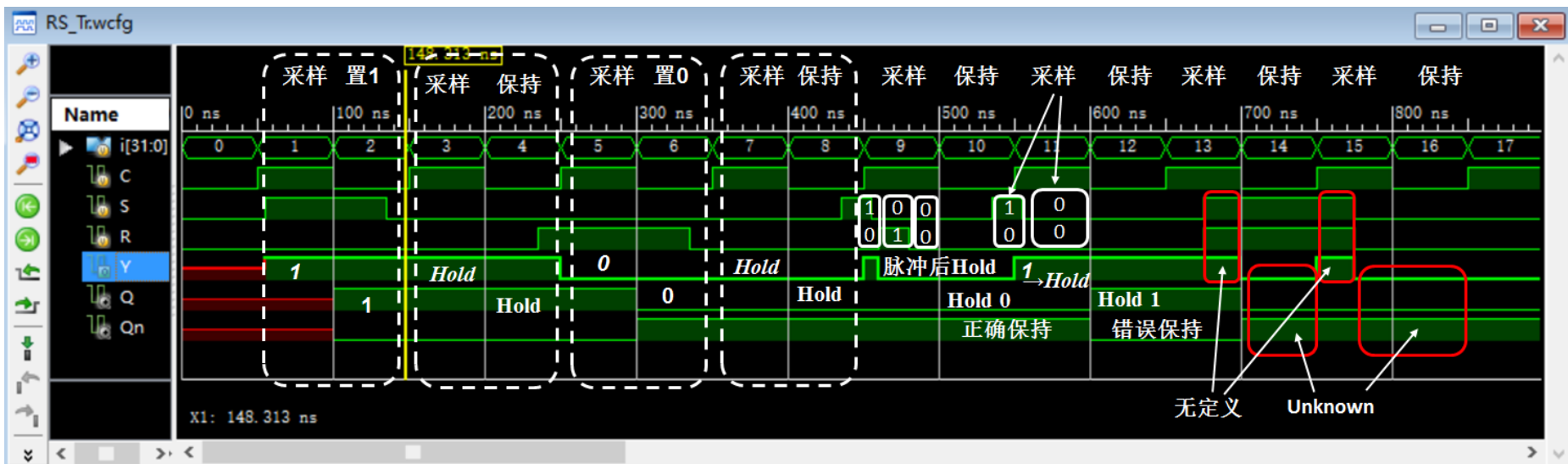

## ◎ 仿真通过后下载做物理测试


◎ RS\_Trig: 输入RS=SW[1:0]; 输出{Y, Q, Qn}=LED[2:0]

## ◎ 学习Veri代码描述

☞ 打开View HDL Functional Model分析学习模块的代码描述
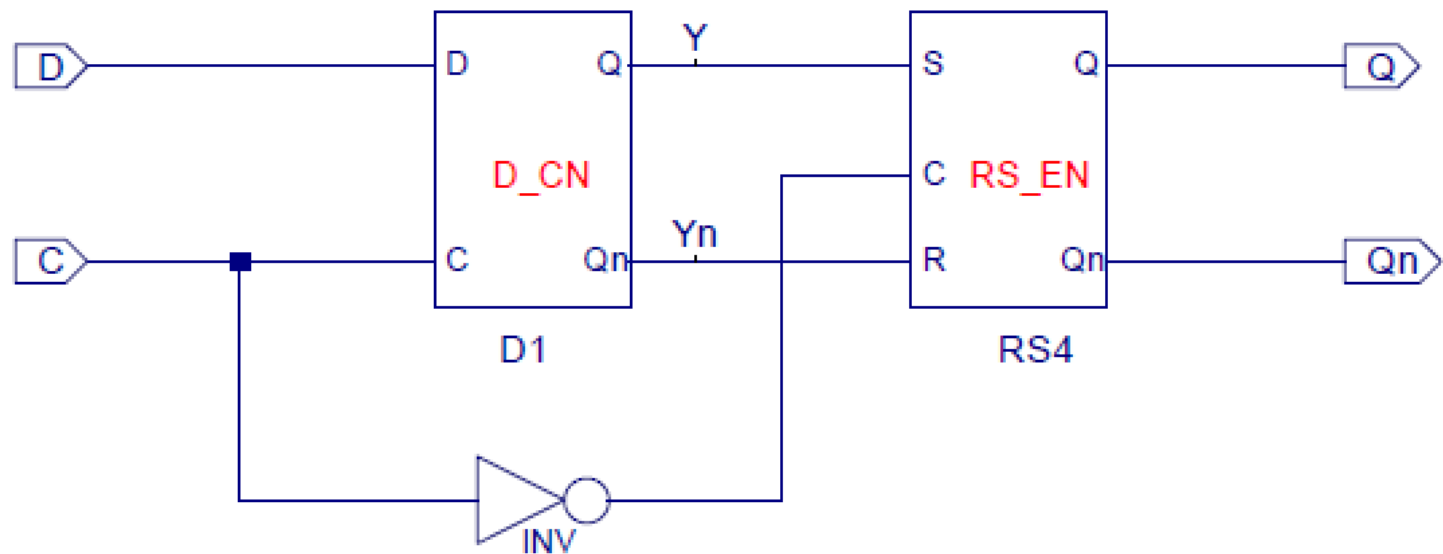
## ◎设计主从D触发器

- ☞ 调用D\_EN和RS\_EN用原理图设计实现
- ☞ 命名：D\_Trig
- ☞ 设计测试激励代码并仿真测试







# 主从D触发器仿真激励

## ◎ 激励设计考虑：

⌚ 功能测试输入：D=0、D=1

## ◎ 自行设计激励代码做仿真

⌚ 分析你的仿真结果

## ◎ 仿真通过后下载做物理测试


◎ D\_Trig：输入D=SW[3]；输出{Q，Qn}=LED[4:3]

## ◎ 学习Veri代码描述

⌚ 打开*View HDL Functional Model*分析学习模块的代码描述
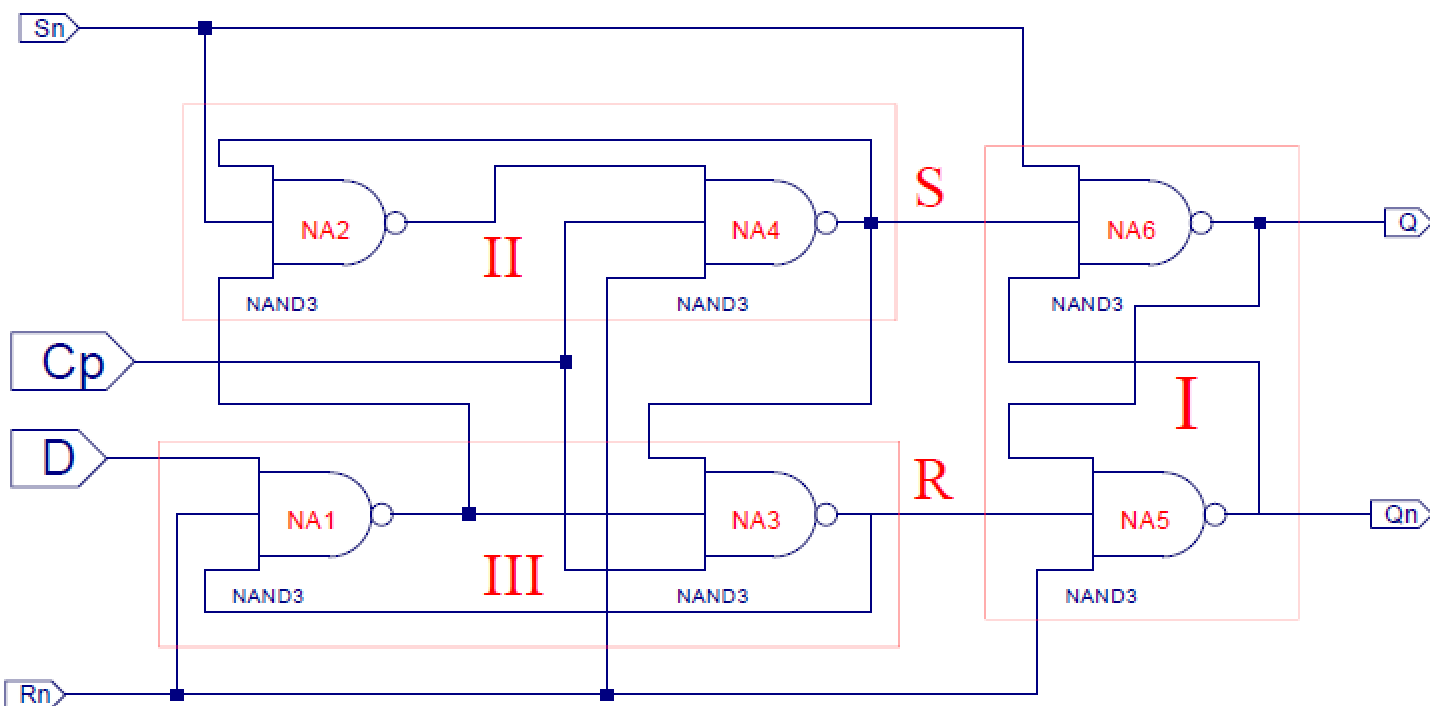
## ◎设计维持阻塞正边沿D触发器(习题5-3)

- ☞ 增加异步初始输入功能:  $R_n$ 、 $S_n$
- ☞ 调用与非门(NAND3)用原理图设计实现
- ☞ 命名: MB\_DFF
  - ⊙ Maintain Block DFF
- ☞ 设计测试激励代码并仿真测试





# 维持阻塞正边沿D触发器仿真激励

## ◎ 激励设计考虑：

- ⌚ 功能测试输入( $R_n S_n=11$ ):  $D=0$ 、 $D=1$
- ⌚ 异步初始化设置:  $R_n S_n=10$ 、 $R_n S_n=01$

## ◎ 自行设计激励代码做仿真

- ⌚ 分析你的仿真结果

## ◎ 仿真通过后下载做物理测试

- ◎ MB\_DFF:  
输入 $\{S_n, R_n, D\}=SW[6:4]$ ; 输出 $\{Q, Q_n\}=LED[7:6]$

## ◎ 学习Veri代码描述

- ⌚ 打开*View HDL Functional Model*分析学习模块的代码描述




# 物理验证：顶层模块设计

## ◎ 触发器物理验证顶层模块

- ⌚ 三个触发器用一个顶层模块：Top\_Trigger
- ⌚ 用Verilog HDL语言结构模块调用描述
  - ⊙ 也可以直接集成到实验八的顶层模块
- ⌚ 开头去抖动模块与实验八相同或采用IP核：SAnti\_jitter
- ⌚ 触发器使能控制采用时钟，
  - ⊙ 修改分频模块(divclk)增加单步或连续时钟输出：CK
  - ⊙ 选择信号采用SW\_OK[2]

```
1 module clkdiv(input clk,
2               input rst,
3               input Sel_CLK,
4               input pulse,
5               output CK,
6               output reg[31:0]clkdiv
7               );
8
9 // Clock divider-时钟分频器
10
11 always @ (posedge clk or posedge rst) begin
12     if (rst) clkdiv <= 0;
13     else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;
14 end
15 assign CK = (Sel_CLK) ? pulse : clkdiv[26];
16
17 endmodule
```

# 触发器验证顶层结构

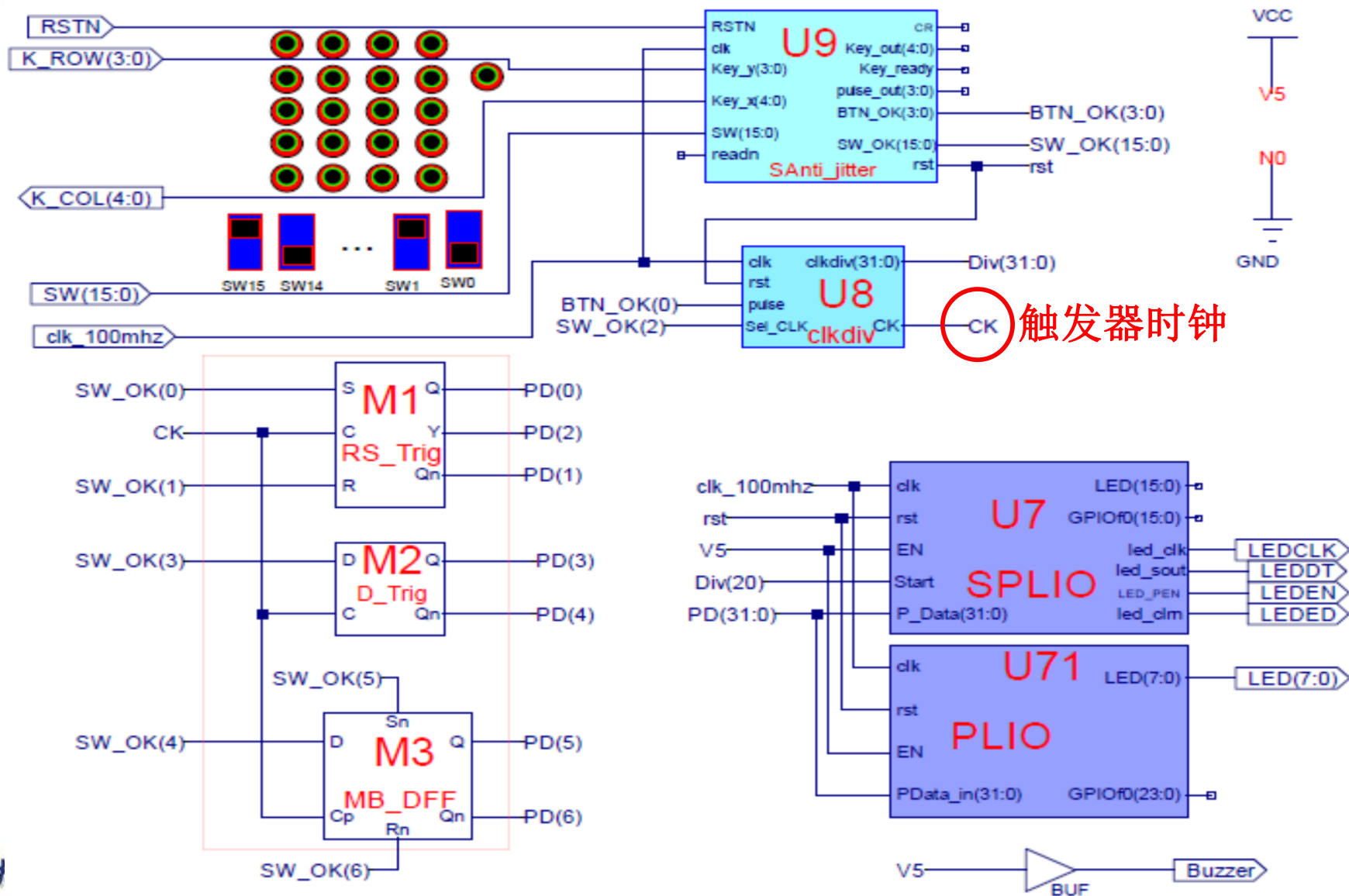




# 物理验证
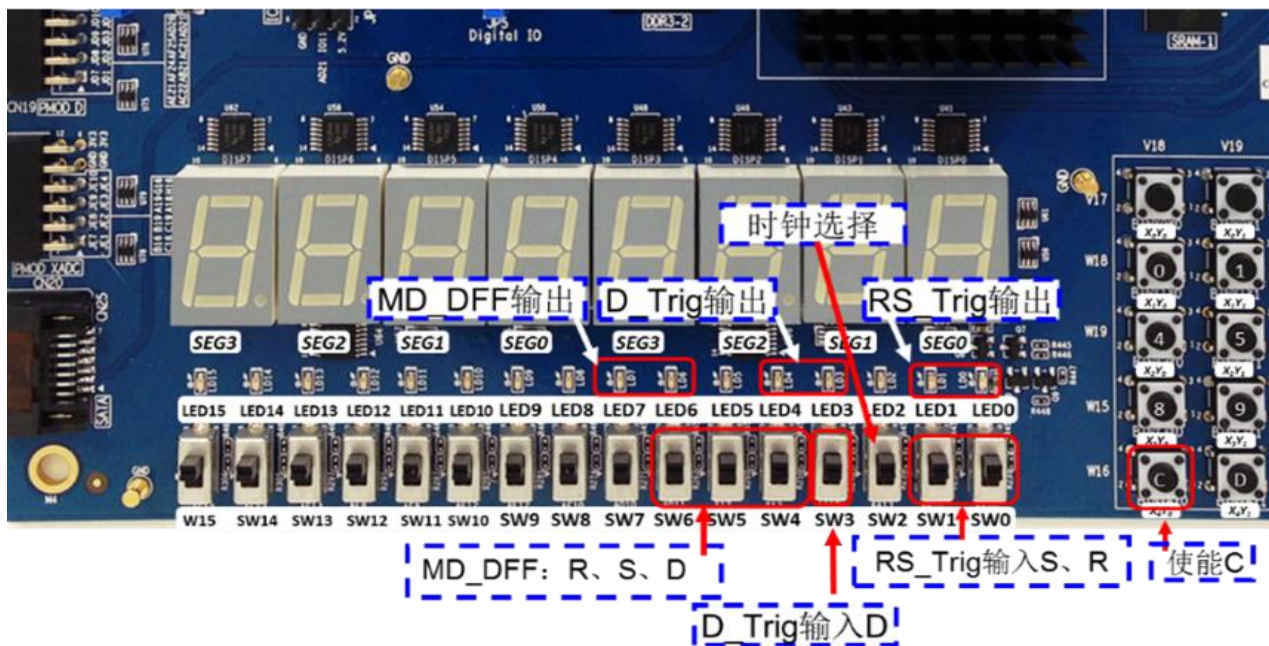
## □ UCF引脚定义

- RS\_Trig: 输入RS=SW[1:0]; 输出{Y, Q, Qn}=LED[2:0]
- D\_Trig: 输入D=SW[3]; 输出{Q, Qn}=LED[4:3]
- MB\_DFF: 输入{Sn,Rn,D}=SW[6:4]; 输出{Q, Qn}=LED[7:6]
- 公共控制接口信号
  - 时钟选择SW\_OK[2]: 单步=1, 连续=0
  - 使能控制选用时钟: divclk[26]或BTN\_OK[0]





# 顶层模块HDL描述参考结构

```
1 module Top_Trigger(input clk_100mhz,
2                     input wire RSTN,
3                     input wire [3:0]K_COL,
4                     output wire[4:0]K_ROW,
5                     input wire[15:0]SW,
6
7                     output wire LEDCLK,           //串行移位时钟
8                     output wire LEDDT,           //串行输出
9                     output wire LEDCLR,          //LED显示清零
10                    output wire LEDEN,            //LED显示刷新使能
11                    output [7:0] LED,
12                    output Buzzer                 //蜂鸣器
13                );
14
15    wire[31:0]Div,PD;
16    wire [15:0]SW_OK;
17    wire [3:0]BTN_OK, pulse_out;
18    wire rst, CK;
19
20    assign clk = clk_100mhz;           //时钟信号
21    assign Buzzer = 1'b1;              //关闭蜂鸣器
```



# 触发器输入输出

```
23 RS_Trig M1(.S(???),
24          .R(???),
25          .C(CK),
26          .Y(???),
27          .Q(???),
28          .Qn(???),
29          );
30
31 D_Trig M2(.D(???),
32          .C(CK),
33          .Q(???),
34          .Qn(???),
35          );
36
37 MB_DFF M3(.D(???),
38          .Cp(CK),
39          .Sn(???),
40          .Rn(???),
41          .Q(???),
42          .Qn(???),
43          );
```

// "???"处请读者根据约束分配填写

RS\_Trig: 输入RS=SW[1:0]; 输出{Y, Q, Qn}=LED[2:0]  
D\_Trig: 输入D=SW[3]; 输出{Q, Qn}=LED[4:3]  
MB\_DFF: 输入{Sn,Rn,D}=SW[6:4]; 输出{Q, Qn}=LED[7:6]





```
45 //-----以下是辅助模块，不使用接口可以用空括号
46 SAnti_jitter U8(.clk(clk), //去抖动模块
47 .RSTN(RSTN),
48 .readn(), //不使用的信号用空括号
49 .Key_y(K_COL),
50 .Key_x(K_ROW),
51 .SW(SW),
52 .Key_out(),
53 .Key_ready(),
54 .pulse_out(),
55 .BTN_OK(BTN_OK),
56 .SW_OK(SW_OK),
57 .CR(),
58 .rst(rst)
59 );
60
61 clkdiv U9(.clk(clk), // 时钟分频模块
62 .rst(rst),
63 .Sel_CLK(SW_OK[2]),
64 .pulse(BTN_OK[0]), //也可用button_pulse, 有什么区别
65 .clkdiv(Div),
66 .CK(CK) //触发器时钟
67 );
68
69 SPLIO U7(.clk(clk), //GPIO模块串行输出, LED静态显示
70 .rst(rst),
71 .Start(Div[20]), //移位输出启动信号
72 .EN(1'b1), //PIO输出&LED显示刷新使能
73 .P_Data(PD), //GPIO输出数据, 通过移位输出
74 .LED(), //16位LED灯状态
75 .led_clk(LEDCLK), //串行移位时钟
76 .led_sout(LEDST), //移位输出数据
77 .led_clrn(LEDCLR), //LED(74LS164)显示清零
78 .LED_PEN(LEDEN), //LED(74LS164)显示刷新使能
79 .GPIOfo() //保留GPIO位
80 );
81
82 PLIO U71(.clk(clk), //GPIO模块串行输出, LED动态显示
83 .rst(rst),
84 .EN(1'b1), //PIO输出&LED显示刷新使能
85 .PData_in(PD), //GPIO输出数据, 直接输出
86 .LED(LED), //接LED指示灯
87 .GPIOfo() //保留GPIO位
88 );
89
90 endmodule
```

Arduino

选一个



# 触发器物理测试

## ◎ 结合仿真时的激励用SW和BTN输入

⌚ 在LED上观测测试结果

⌚ 用真值表记录测试结果

- ⊙ 功能测试

- ⊙ 一次性采用测试

- ⊙ 初始化功能测试(RS主从触发器)

- ⊙ 观测边沿与主从输出变化时间(单步时钟)

  - ◆ 改变触发器输入, **button\_out[0]**按下、释放

  - ◆ 观测二类触发器Q是如何变化的

⌚ 分析触发器物理测试结果

- ⊙ 针对真值表无法表达的用文字详细叙述



# 主从触发器测试

主从RS触发器(RS_Trig, C=0时改变RS)							
功能	R	S	C单步	Y	Q	Qn	备注
置1			0				
			1→0				
保持			0				
			1→0				
置0			0				
			1→0				
保持			0				
			1→0				
无定义	1	1	0				
			1→0				
保持	0	0	0				
			1→0				



# 一次性采样测试

主从RS触发器(RS_Trig, C=0时改变RS)								
功能		R	S	C单步	Y	Q	Qn	备注
一次性采样	置1	0	1	1→0				
	采样RS	0	0	1				
	R=脉冲	1	0	1				
	保持	0	0	1→0				
一次性采样	置1	0	1	1→0				
	采样RS	0	0	1				
	S=脉冲	0	1	1				
	保持	0	0	1→0				

# D触发器测试



主从D触发器(D_Trig)				边沿D触发器(MD_DFF)					
D	C	Q	Qn	Rn	Sn	D	C	Q	Qn



# 思考题

- ◎ 触发器unknown能仿真吗？为什么？
- ◎ 触发器unknown能物理测试吗？为什么？
- ◎ 通过物理测试说明：
  - ⌚ RS主从触发器一次性采样的原因和使用影响
  - ⌚ 边沿触发器和主从D触发器改变状态过程有什么不同？
  - ⌚ 根据RS主从触发器Y输出测试对比，说明主从和边沿在状态变化过程的区别对使用的影响(不是指一次性采样)



同学们：每次做完实验请整理好实验台，放好  
仪器，理清桌面。